

邏輯設計實驗 Lab2 結報

105060012 張育菘


1 Emulate exp1 in lab1 (a full adder $s+count=x+y+cin$) with the following parameters.

Design Specification

input : x, y, cin;

output : count, s;

block diagram :

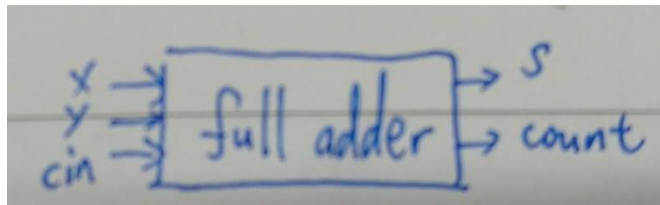


Design Implementation

Logic function :

$$s = x \oplus y \oplus cin$$

$$count = (x \& y) \vee (x \& cin) \vee (y \& cin)$$

Logic diagram :

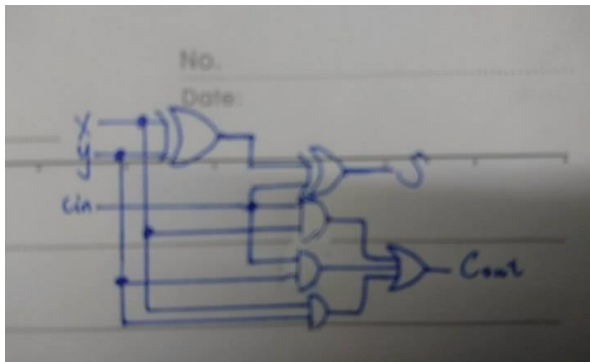

Result

1. $cin=1, y=1, z=1 \rightarrow count=1, s=1$
2. $cin=1, y=0, z=1 \rightarrow count=1, s=0$




2. Derive a BCD ($i[3:0]$) to 7-segment display decoder ($D_ssd[7:0]$), and also use four LEDs ($d[3:0]$) to monitor the 4-bit BCD number. (Other values of i outside the range will show F).

Design Specification

input : $i[3:0]$

output : $d[3:0]$, $D_ssd[7:0]$;

block diagram :

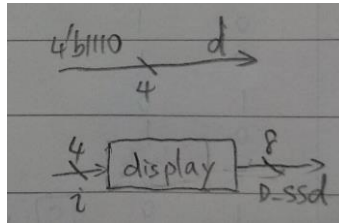

Design Implementation


Logic function :


```

d = 4'b1110; //使 monitor 只有最右邊的顯示器有功能
當 i 為 4'd0: D_ssd = 8'b00000011; //0
當 i 為 4'd1: D_ssd = 8'b10011111; //1
當 i 為 4'd2: D_ssd = 8'b00100101; //2
當 i 為 4'd3: D_ssd = 8'b00001101; //3
當 i 為 4'd4: D_ssd = 8'b10011001; //4
當 i 為 4'd5: D_ssd = 8'b01001001; //5
當 i 為 4'd6: D_ssd = 8'b01000001; //6
當 i 為 4'd7: D_ssd = 8'b00011111; //7
當 i 為 4'd8: D_ssd = 8'b00000001; //8
當 i 為 4'd9: D_ssd = 8'b00001001; //9
default: D_ssd = 8'b01110001; //F
    
```

Result

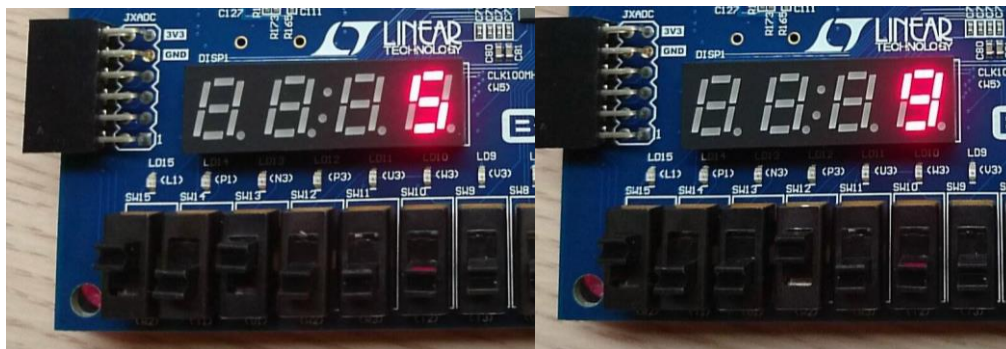- 1. $i=1010 \rightarrow$ 顯示 5
- 2. $i=1001 \rightarrow$ 顯示 9
- 3. $i=0101 \rightarrow 10(>9) \rightarrow$ 顯示 F
- 4. $i=1011 \rightarrow 13(>9) \rightarrow$ 顯示 F



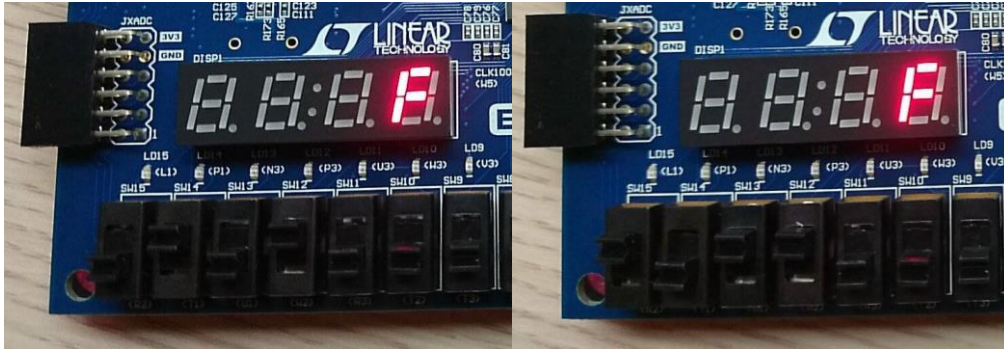

Discussion

1. 在打 verilog 時，若用到“case”時，一定要有“default”不然實驗可能會跑不出來。
2. 在使用七段顯示器時“0”表示“亮”；“1”表示“暗”。
3. 在使用 LED 時“1”表示“亮”；“0”表示“暗”。


3 (Bonus) Design a combinational circuit that compares two 4-bit unsigned numbers A and B to see whether A is greater than B. The circuit has one output X such that $X = 0$ if $A \leq B$ and $X = 1$ if $A > B$. (let $A[3:0]$, $B[3:0]$ be controlled by 8 DIP switches, the binary numbers are displayed on 8 LEDs. The result X is on another LED.)

Design Specification

input : $[2:0]A$, $[2:0]B$;

output : $[2:0]Aout$, $[2:0]Bout$, X;

block diagram :

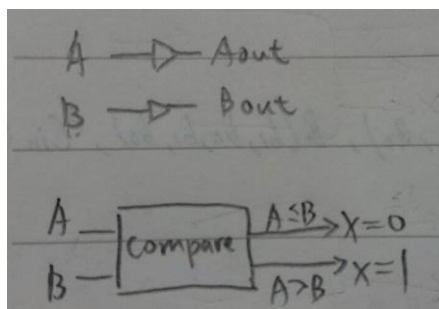

Design Implementation

Logic function :

$A = Aout$; //此動作是為了能使 pin 上面的 LED 燈能跟著一起亮暗

$B = Bout$;

$X = (A > B) ? 1 : 0$; //若 $A > B$ 是對的 $\rightarrow X = 1$; 相對的，若不成立 $\rightarrow X = 0$

Result

*U16 {Aout[3]}、E19 {Aout[2]}、U19 {Aout[1]}、V19 {Aout[0]}

*W18 {Bout[3]}、U15 {Bout[2]}、U14 {Bout[1]}、V14 {Bout[0]}

*L1 {X}

1. $A=1100, B=0011 \rightarrow B>A \rightarrow X=0 \rightarrow L1(\text{最左邊的燈})\text{“不亮”}$
2. $A=1101, B=1010 \rightarrow B<A \rightarrow X=1 \rightarrow L1(\text{最左邊的燈})\text{“亮”}$
3. $A=1100, B=1100 \rightarrow B=A \rightarrow X=0 \rightarrow L1(\text{最左邊的燈})\text{“不亮”}$



Discussion

1. 在使用 LED 時“1”表示“亮”；“0”表示“暗”。

Conclusion :

這是第一次用板子做實驗的 lab，這次讓我稍稍了解到板子的運作，以及如何讓七段顯示器顯示出我要的圖形，真的是很棒的實驗，讓我受益良多。