

邏輯設計實驗 Lab4 結報

105060012 張育菘

1. Implement pre-lab1:

Cascade eight DFFs together as a shift register. Connect the output of the last DFF to the input of the first DFF as a ring counter. Let the initial value of DFF output after reset be 01010101. Construct the Verilog RTL representation for the logics with verification.


clk	rst
W5	V17

Design Specification

input clk,rst;

output [7:0]q;

block diagram :

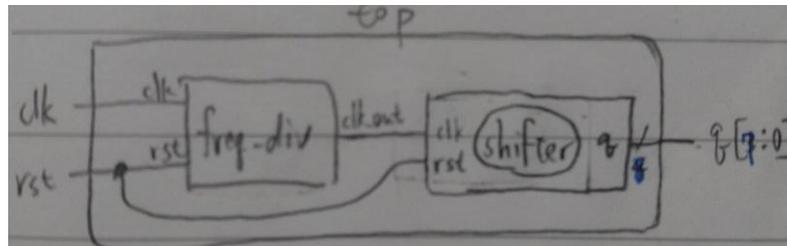

Design Implementation

Logic function :

1. top :

此 top module，專門拿來呼叫其他小 module 的。

並接一內線 clk_out 作為 shifter 的 clk。

2. freq_div :

此為除頻的 module，用來控制 shifter 的速度。

```
always@* cnt_tmp={clk_out,cnt}+1'b1;
```

```
always@(posedge clk or negedge rst) //DFFs
```

```
if(~rst){clk_out,cnt}<=27'b0;//當 rst=0 時，{clk_out,cnt} = 0(從 0 開始數)
```

```
else{clk_out,cnt}<=cnt_tmp;
```

```
//當 rst=1 & clk 從 0→1 時，把 cnt_tmp 存入{clk_out,cnt}
```

週期為 clk 的 2^{27} 倍。

3. shifter :

此作用就是做移位的工作，使所有的 bit 往左移一位，最高位則變成最低位。
此 module 就是同時有 8 的 DFFs 在作用，clk 每從 0→1 時，即移位。

```
always@(posedge clk or negedge rst)
    if(~rst) q<=8'b01010101; //設初始值為 01010101
    else
    begin
        q[0]<=q[7];
        q[1]<=q[0];
        q[2]<=q[1];
        q[3]<=q[2];
        q[4]<=q[3];
        q[5]<=q[4];
        q[6]<=q[5];
        q[7]<=q[6];
    end
```

Result

1. rst=0→初始化設為 01010101
2. rst=1→LED 燈來回在 01010101 與 10101010 之間轉換顯示。



Discussion

1. 這次實驗教會我如何操作 shifter。

2. Construct a ring counter similar to that of pre-lab1 but the initial value of the DFFs can be set randomly.

clk	rst
W5	V17


value[7]	value[6]	value[5]	value[4]	value[3]	value[2]	value[1]	value[0]
R2	T1	U1	W2	R3	T2	T3	V2

Design Specification

input : clk,rst;

output : [7:0]value, [7:0]q;

block diagram :

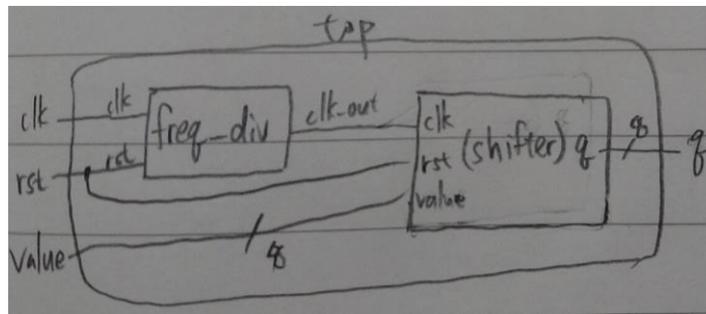

Design Implementation

Logic function :

1. top :

此 top module，專門拿來呼叫其他小 module 的。
並接一內線 clk_out 作為 shifter 的 clk。

2. freq_div :

此為除頻的 module，用來控制 shifter 的速度。

```
always@* cnt_tmp={clk_out,cnt}+1'b1;
```

```
always@(posedge clk or negedge rst) //DFFs
```

```
if(~rst){clk_out,cnt}<=27'b0; //當 rst=0 時，{clk_out,cnt} = 0(從 0 開始數)
```

```
else{clk_out,cnt}<=cnt_tmp;
```

```
//當 rst=1 & clk 從 0→1 時，把 cnt_tmp 存入{clk_out,cnt}
```

週期為 clk 的 2^{27} 倍。

3. shifter :

此作用就是做移位的工作，使所有的 bit 往左移一位，最高位則變成最低位。
此 module 就是同時有 8 的 DFFs 在作用，clk 每從 0→1 時，即移位。

```
always@(posedge clk or negedge rst)
```

```
if(~rst) q<=value; //初始值為自己輸入的 value 值
```

```

else
begin
    q[0]<=q[7];
    q[1]<=q[0];
    q[2]<=q[1];
    q[3]<=q[2];
    q[4]<=q[3];
    q[5]<=q[4];
    q[6]<=q[5];
    q[7]<=q[6];
end

```

Result

1. 圖 1 & 2 即當 value 值為 01101000 時的情況，每經一個 clk 往昨移 1 個 bit。
2. 圖 3 & 4 即當 value 值為 10000001 時的情況，每經一個 clk 往昨移 1 個 bit。



Discussion

1. 這次實驗教會我如何操作 shifter，並如何自己給定的輸入值。

3. Use the idea from pre-lab1. We can do something on the seven-segment display. Assume we have the pattern of E, H, N, T, U for seven-segment display as shown below. Try to implement the scrolling pre-stored pattern NTHUEE with the four seven-segment displays.


clk	clk_out
W5	U16

Design Specification

input : clk,rst;

output : [3:0]ssd_ctl, [7:0]seg;

block diagram :

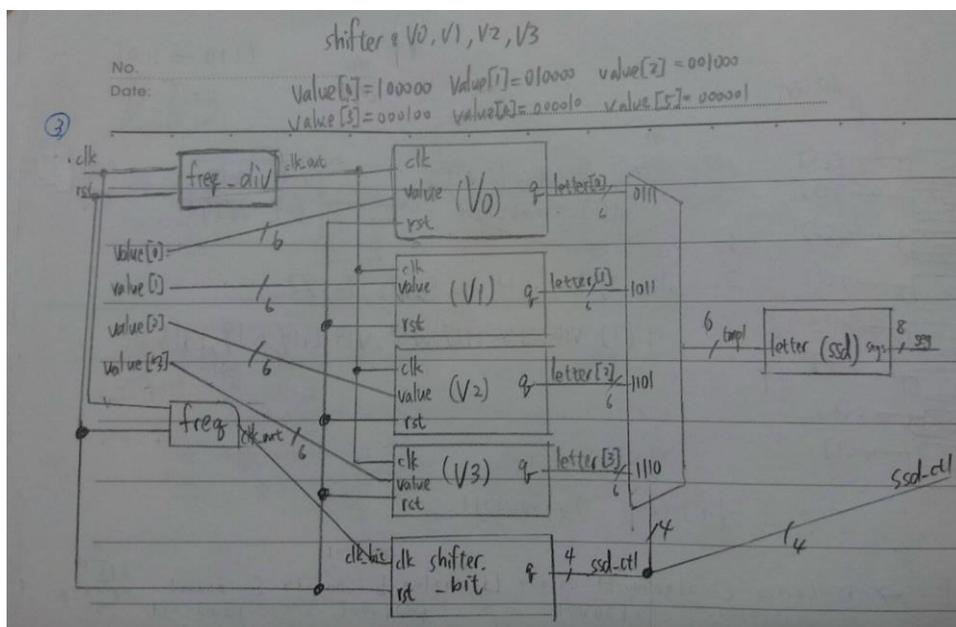

Design Implementation

Logic function :

1. top :

a. 此 top module，專門拿來呼叫其他小 module 的，並接一內線 clk_out 作為 shifter 的 clk。

b. 外加給定 value 值作為 shifter 的 Input。

value[0] = 100000 ; value[1] = 010000 ; value[2] = 001000 ; value[3] = 000100

而此在 ssd 內，6-bit 的 one-hot 會分別代表一個字母。

c. 還有內建一個 mux，用由 shifter_bit 得到的 ssd_ctl 選擇七段顯示器要顯示何種字母。

2. freq_div :

此為除頻的 module，用來控制 shifter 的速度。

always@* cnt_tmp={clk_out,cnt}+1'b1;

```

always@(posedge clk or negedge rst) //DFFs
    if(~rst){clk_out,cnt}<=27'b0; //當 rst=0 時，{clk_out,cnt} = 0(從 0 開始數)
    else{clk_out,cnt}<=cnt_tmp;
        //當 rst=1 & clk 從 0→1 時，把 cnt_tmp 存入{clk_out,cnt}
週期為 clk 的 227 倍。

```

3. freq :

此為除頻的 module，用來控制 shifter_bit 的速度。

```

always@* cnt_tmp={clk_out,cnt}+1'b1;
always@(posedge clk or negedge rst) //DFFs
    if(~rst){clk_out,cnt}<=16'b0; //當 rst=0 時，{clk_out,cnt} = 0(從 0 開始數)
    else{clk_out,cnt}<=cnt_tmp;
        //當 rst=1 & clk 從 0→1 時，把 cnt_tmp 存入{clk_out,cnt}
週期為 clk 的 216 倍。

```

4. shifter :

此作用就是做移位的工作，使所有的 bit 往左移一位，最高位則變成最低位。此 module 就是同時有 6 的 DFFs 在作用，clk 每從 0→1 時，即移位。

```

always@(posedge clk or negedge rst)
    if(~rst) q<=value; //此為在 top 給定的初始值
    else
    begin
        q <= q>>1'b1; //每經一個 clk，q 往右移一個 bit
        q[5] <= q[0];
        //ex. 010000→001000
    End

```

5. shifter_bit :

此作用就是做移位的工作，使所有的 bit 往左移一位，最高位則變成最低位。此 module 就是同時有 4 的 DFFs 在作用，clk 每從 0→1 時，即移位。而此最重要的功能在於決定何時要顯示哪一個七段顯示器，因此會接上除頻後週期為 clk 的 2¹⁶ 倍的時間做為自己的 clk，作用在於用即快速的交換顯示，使人眼誤以為是同時顯示的，因為七段顯示器一次只能顯示一種圖案，所以才要做這種處理。

```

always@(posedge clk or negedge rst)
    if(~rst) q<= 4'b1110; //一開始只顯示最右邊的七段顯示器
    else
    begin
        q <= q<<1'b1; ////每經一個 clk，q 往左移一個 bit
        q[0] <= q[3];
    end

```

6. ssd :

```
當 letter 為 6'd32: segs = 8'b11010101; //七段顯示器顯示 n
當 letter 為 6'd16: segs = 8'b11100001; //七段顯示器顯示 t
當 letter 為 6'd8: segs = 8'b10010001; //七段顯示器顯示 H
當 letter 為 6'd4: segs = 8'b10000011; //七段顯示器顯示 U
當 letter 為 6'd2: segs = 8'b01100001; //七段顯示器顯示 E
當 letter 為 6'd1: segs = 8'b01100001; //七段顯示器顯示 E
default: segs = 8'b00000000; //七段顯示器顯示 8.
```

Result


1. rst=0(圖一)→其初始會顯示為"ntHU"，在只顯示最右邊的七段顯示器情況下只會顯示"U"。
2. rst=1(圖二&圖三)→為其左移的情形。



圖一



圖二

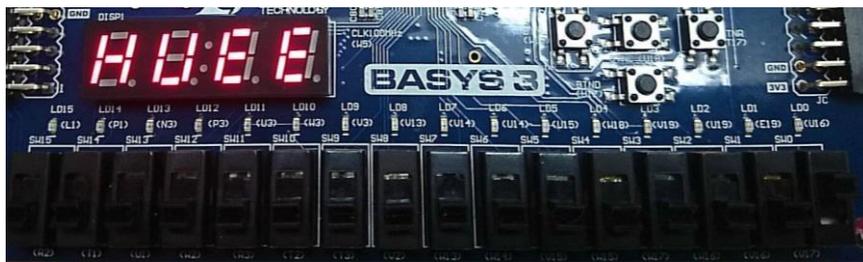

圖三

Discussion

1. 此設計想法是讓每一個七段顯示器各自擁有自己的 shifter，只是初始值不同，使人眼產生字母是往左移的錯覺。
2. 可以用">>"的方式代表位移，不用一個一個打出來
ex. $q \leq q \gg 1'b1$; $q[5] \leq q[0]$; 即可代表右移一個 bit 的情形。

4. (Bonus) Display 1010 in the seven-segment display. Use the DIP switch (one bit to indicate left/right shift, three bits with one hot to display the kind of shift operation) as the control input to implement the functional/arithmetic/barrel shifter. Use one push button to control the display of the number before/after the shift operation.

clk	clk_out	push
W5	U16	T17

en[3]	en[2]	en[1]	en[0]
L3	P1	N3	P3

Design Specification


input : clk,rst;

input [3:0]en; //DIP //en[0]控制往左往右移;en[1]為 functional shifter
// en[2]為 arithmetic shifter ; en[3]為 barrel shifter

input :push; //按鈕

output : [3:0]ssd_ctl, [7:0]seg;

block diagram :

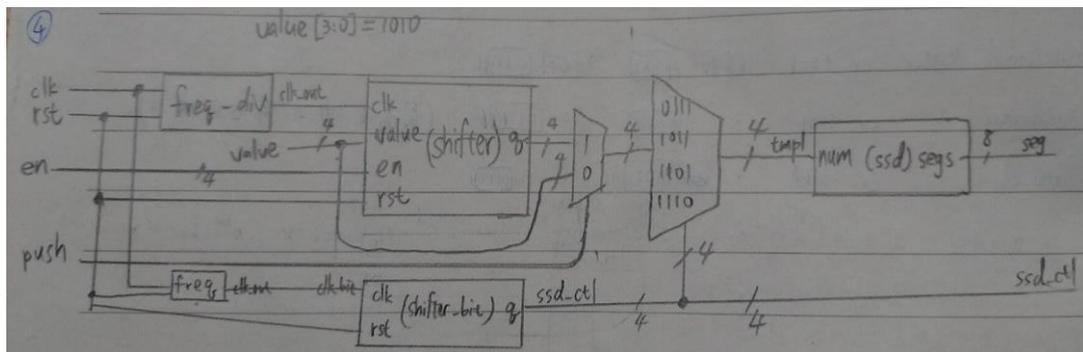

Design Implementation

Logic function :

1. top :

- 此 top module，專門拿來呼叫其他小 module 的，並接一內線 clk_out 作為 shifter 的 clk。
- 外加給定 value 值作為 shifter 的 Input。value = 1010。
- 還有內建二個 mux，第一個用由 shifter_bit 得到的 ssd_ctl 選擇七段顯示器要顯示何種字母；第二個當 push = 1(按下按鈕)七段顯示器顯示正在運作的值，push = 0 七段顯示器顯示初始值 1010，

2. freq_div :

此為除頻的 module，用來控制 shifter 的速度。

always@* cnt_tmp={clk_out,cnt}+1'b1;


```

end
else if(en==4'b0010)
begin
    q <= q<<1'b1;
    q[0] <= 0;
end
//en[1] = 1 做 functional shifter。當往左移時，最低位補"0"；往右移時，最
高位補"0"
else if(en==4'b1100)
begin
    q <= q>>1'b1;
    q[3] <= 0;
end
else if(en==4'b0100)
begin
    q <= q<<1'b1;
    q[0] <= 0;
end
else
begin
    q <= q;
end
end
end

```

5. shifter_bit :

此作用就是做移位的工作，使所有的 bit 往左移一位，最高位則變成最低位。此 module 就是同時有 4 的 DFFs 在作用，clk 每從 0→1 時，即移位。而此最重要的功能在於決定何時要顯示哪一個七段顯示器，因此會接上除頻後週期為 clk 的 2^{16} 倍的時間做為自己的 clk，作用在於用即快速的交換顯示，使人眼誤以為是同時顯示的，因為七段顯示器一次只能顯示一種圖案，所以才要做這種處理。

```

always@(posedge clk or negedge rst)
    if(~rst) q<= 4'b11110; //一開始只顯示最右邊的七段顯示器
    else
    begin
        q <= q<<1'b1; ////每經一個 clk，q 往左移一個 bit
        q[0] <= q[3];
    end
end

```


6. ssd :

always@*


```
if(num==1'b0) segs = 8'b00000011; //當 num 為 0 七段顯示器顯示 0  
else segs = 8'b10011111; //當 num 為 1 七段顯示器顯示 1
```

Result(顯示器只有第 3 個數字亮)

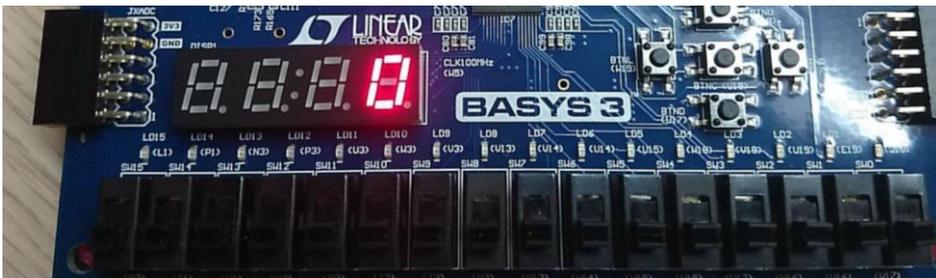1. rst=0(圖一)→其初始會顯示為"1010"，在只顯示最右邊的七段顯示器情況下只會顯示"0"。
2. 圖二：當 push=0 時(未按下按鈕)，不管怎麼開開關，仍然顯示初始值"1010"。
3. 圖三、四、五：當 en[1] 為 1 時做 functional shifter，當往左移時(en[0]=0)，最低位補"0"；往右移時(en[0]=1)，最高位補"0"。
4. 圖六、七：當 en[2] 為 1 時做 arithmetic shifter，當往左移時，最低位補"0"；往右移時，最高位補最高位的數。
5. 圖八：當 en[3]為 1 時做 barrel shifter，當往左移時，最低位補最高位的數；往右移時，最高位補最低位的數。



圖一

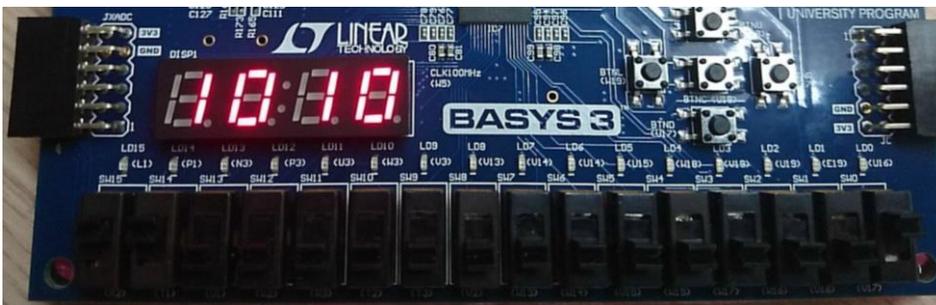

圖二




圖三




圖四



圖五

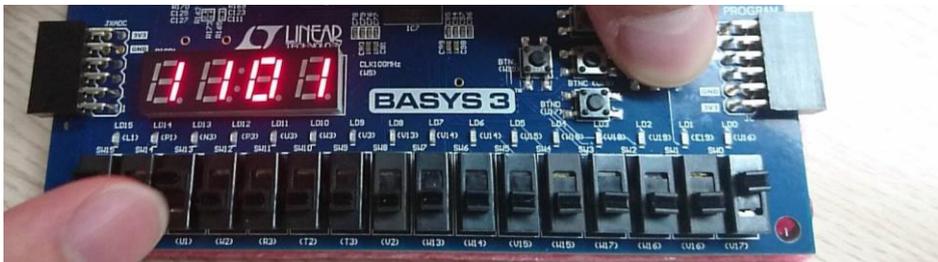

圖六

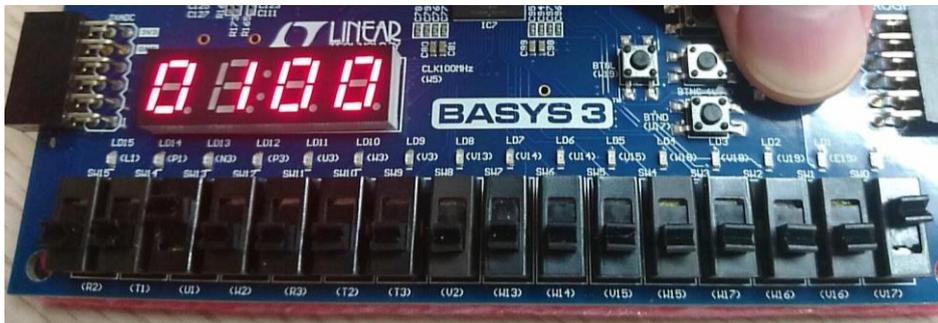

圖七



圖八

Discussion

1. functional shifter : 當往左移時(en[0]=0) , 最低位補"0" ; 往右移時(en[0]=1) , 最高位補"0" 。
2. arithmetic shifter : 當往左移時 , 最低位補"0" ; 往右移時 , 最高位補最高位的數 。

3. barrel shifter，當往左移時，最低位補最高位的數；往右移時，最高位補最低位的數。

Conclusion：

這次還蠻好玩的，感覺可以把上次 Lab3 學到的東西做應用，還可以外加學一些功能，像是跑馬燈其實是每個七段顯示器內部自己在做循環顯示而已，真的還蠻實用的。

Reference：

馬席彬教授的上課講義