

(1) Emulate a full adder:


IO:

For a one bit full adder:

Input:  $x, y, \text{cin}$

Output:  $s, \text{cout}$

Block diagram:

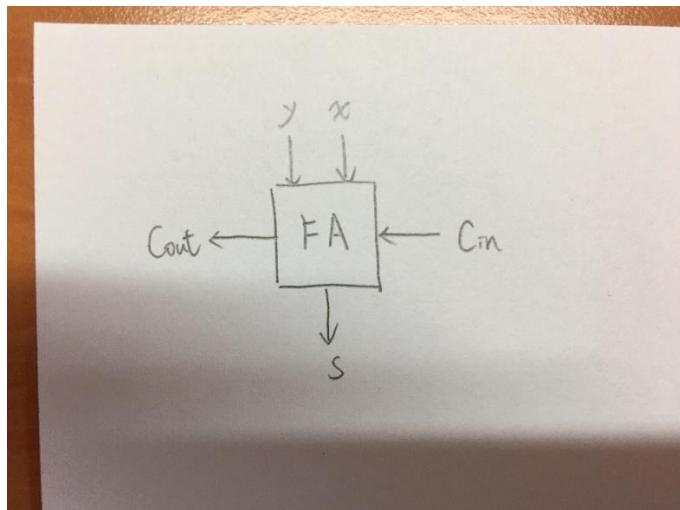


Logic function:

$$\text{cout} = x y + x \text{cin} + y \text{cin}$$

$$s = x' y' \text{cin}' + x' y' \text{cin} + x y \text{cin} + x' y \text{cin}'$$

Logic diagram:

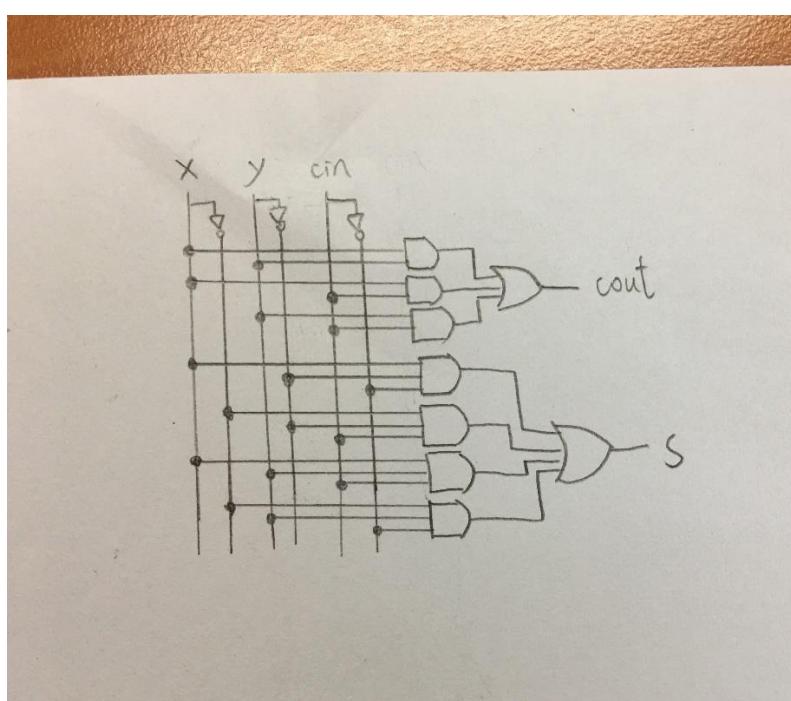

I/O pin assignment:

x-V17

y-V16

cin-W16

s-U16

cout-E19

Discussion:

這個實驗是要建構一個包含進位(carry in、carry out)的加法器。

x	y	cin	cout	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

透過 truth table 可以得知輸入(x、y、cin)與輸出(cout、s)之間的關係；也就是說，當輸入為奇數個 1 時會產生 s，而當輸入超過兩個 1 時，會產生 cout。

在模擬圖中，將輸入值的所有可能性跑過一次，可以驗證加法器產生的結果，最高為 3，最低為 0。


(2) BCD to 7-segment display decoder:

IO:

Input: [3:0]i

Output: [7:0]D\_ss, [3:0]d

Block diagram:

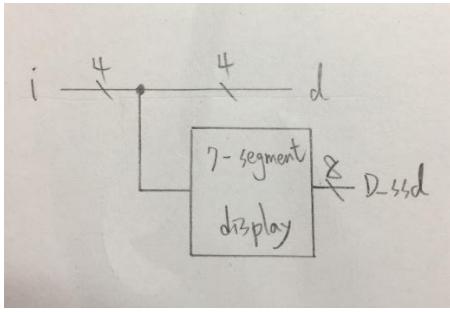

Logic function:

$$d[3] = i[3]$$

$$d[2] = i[2]$$

$$d[1] = i[1]$$

$$d[0] = i[0]$$

$$D_{ssd}[7] = \sum(1,4) = i[3]' i[2]' i[1]' i[0] + i[3]' i[2] i[1]' i[0]'$$

$$\begin{aligned} D_{ssd}[6] = & \sum(5,6,10 \sim 15) = i[3]' i[2] i[1]' i[0] + i[3]' i[2] i[1] i[0]' + i[3] i[2]' i[1] i[0]' \\ & + i[3] i[2]' i[1] i[0] + i[3] i[2] i[1]' i[0]' + i[3] i[2] i[1] i[0] + i[3] i[2] i[1] i[0]' \\ & + i[3] i[2] i[1] i[0] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_{ssd}[5] = & \sum(2,10 \sim 15) = i[3]' i[2]' i[1] i[0]' + i[3] i[2]' i[1] i[0]' + i[3] i[2]' i[1] i[0] \\ & + i[3] i[2] i[1]' i[0]' + i[3] i[2] i[1]' i[0] + i[3] i[2] i[1] i[0]' + i[3] i[2] i[1] i[0] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_{ssd}[4] = & \sum(1,4,7,10 \sim 15) = i[3]' i[2]' i[1]' i[0] + i[3]' i[2] i[1]' i[0]' + i[3]' i[2] i[1] i[0] \\ & + i[3] i[2]' i[1] i[0]' + i[3] i[2]' i[1] i[0] + i[3] i[2] i[1]' i[0]' + i[3] i[2] i[1]' i[0] \\ & + i[3] i[2] i[1] i[0]' + i[3] i[2] i[1] i[0] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_{ssd}[3] = & \sum(1,3,4,5,7,9) = i[3]' i[2]' i[1]' i[0] + i[3]' i[2]' i[1] i[0] + i[3]' i[2] i[1]' i[0]' \\ & + i[3]' i[2] i[1]' i[0] + i[3]' i[2] i[1] i[0] + i[3] i[2]' i[1]' i[0] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_{ssd}[2] = & \sum(1,2,3,7) = i[3]' i[2]' i[1]' i[0] + i[3]' i[2]' i[1] i[0]' + i[3]' i[2]' i[1] i[0] \\ & + i[3]' i[2] i[1] i[0] \end{aligned}$$

$$D_{ssd}[1] = \sum(0,1,7) = i[3]' i[2]' i[1]' i[0]' + i[3]' i[2]' i[1]' i[0] + i[3]' i[2] i[1] i[0]$$

$$D_{ssd}[0] = \sum(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 \sim 15) = \text{logic-1}$$

I/O pin assignment:

$$i[0] \rightarrow V17$$

$$i[1] \rightarrow V16$$

$$i[2] \rightarrow W16$$

$$i[3] \rightarrow W17$$

$$D_{ssd}[0] \rightarrow V7$$

$$D_{ssd}[1] \rightarrow U7$$

$$D_{ssd}[2] \rightarrow V5$$

D\_ssd[3] → U5  
 D\_ssd[4] → V8  
 D\_ssd[5] → U8  
 D\_ssd[6] → W6  
 D\_ssd[7] → W7  
 d[0] → U16  
 d[1] → E19  
 d[2] → U19  
 d[3] → V19

#### Discussion:


本次實驗要將 4bit 的 BCD 輸入值(i)以七段顯示器顯示 0 到 9 的數字出來，七段顯示器的接腳是規定好的，所以只要按照講義上的接法就可以順利接好，而要特別小心的地方是七段顯示器是 **low active**。另外，輸出(d)的作用是在顯示出輸入(i)的值，這樣可以讓進行實測時更加清楚當下的輸入情形。D\_ssd 是 8bit 的輸出，代表的是七段顯示器上的每一小段以及一個小數點，透過 truth table 可以得知當 i 在 0 到 9 之間變化時七段顯示器應該要如何編碼；此外，當  $i \geq 10$  時，七段顯示器要顯示 F(0111\_0001)。

#### (3) binary to 7-segment display decoder:

IO:

input [3:0]i  
 output [7:0]D, [3:0]d

#### Block diagram:

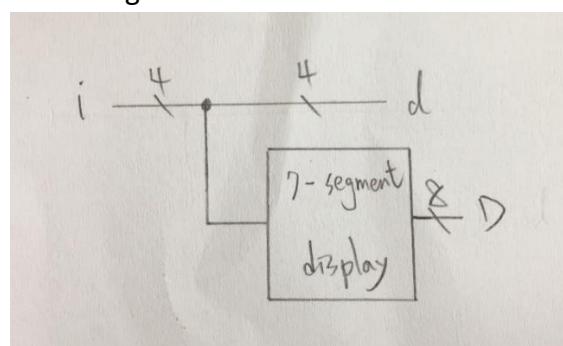

#### Logic function:

$$\begin{aligned}
 d[3] &= i[3] \\
 d[2] &= i[2] \\
 d[1] &= i[1] \\
 d[0] &= i[0]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D[7] &= \sum(1,4,11,13) = i[3]' i[2]' i[1]' i[0] + i[3]' i[2] i[1]' i[0]' + i[3] i[2]' i[1] i[0] \\
&\quad + i[3] i[2] i[1]' i[0] \\
D[6] &= \sum(5,6,11,12,14,15) = i[3]' i[2] i[1]' i[0] + i[3]' i[2] i[1] i[0]' + i[3] i[2]' i[1] i[0] \\
&\quad + i[3] i[2] i[1]' i[0]' + i[3] i[2] i[1] i[0]' + i[3] i[2] i[1] i[0] \\
D[5] &= \sum(2,12,14,15) = i[3]' i[2]' i[1] i[0]' + i[3] i[2] i[1]' i[0]' + i[3] i[2] i[1] i[0]' \\
&\quad + i[3] i[2] i[1] i[0] \\
D[4] &= \sum(1,4,7,10,15) = i[3]' i[2]' i[1]' i[0] + i[3]' i[2] i[1]' i[0]' + i[3]' i[2] i[1] i[0] \\
&\quad + i[3] i[2]' i[1] i[0]' + i[3] i[2] i[1] i[0] \\
D[3] &= \sum(1,3,4,5,7,9) = i[3]' i[2]' i[1]' i[0] + i[3]' i[2]' i[1] i[0] + i[3]' i[2] i[1]' i[0]' \\
&\quad + i[3]' i[2] i[1]' i[0] + i[3]' i[2] i[1] i[0] + i[3] i[2]' i[1]' i[0] \\
D[2] &= \sum(1,2,3,7,13) = i[3]' i[2]' i[1]' i[0] + i[3]' i[2]' i[1] i[0]' + i[3]' i[2]' i[1] i[0] \\
&\quad + i[3]' i[2] i[1] i[0] + i[3] i[2] i[1]' i[0] \\
D[1] &= \sum(0,1,7,12) = i[3]' i[2]' i[1]' i[0]' + i[3]' i[2]' i[1]' i[0] + i[3]' i[2] i[1] i[0] \\
&\quad + i[3] i[2] i[1]' i[0]' \\
D[0] &= \sum(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 \sim 15) = \text{logic-1}
\end{aligned}$$

I/O pin assignment:

$i[0] \rightarrow V17$

$i[1] \rightarrow V16$

$i[2] \rightarrow W16$

$i[3] \rightarrow W17$

$D[0] \rightarrow V7$

$D[1] \rightarrow U7$

$D[2] \rightarrow V5$

$D[3] \rightarrow U5$

$D[4] \rightarrow V8$

$D[5] \rightarrow U8$

$D[6] \rightarrow W6$

$D[7] \rightarrow W7$

$d[0] \rightarrow U16$

$d[1] \rightarrow E19$

$d[2] \rightarrow U19$

$d[3] \rightarrow V19$

Discussion:


這個實驗跟上個小題的實驗相當類似，唯一不同的地方是當輸入值  $i \geq 10$  時，七段顯示器要用 16 進位的方式顯示出數值(分別為 A,b,C,d,E,以及 F)，其他像是輸入值( $i$ )以及 LED 輸出( $d$ )都跟上一個小題完全相同。

(4) Design a combinational circuit that compares two 4-bit unsigned numbers A and B to see whether A is greater than B. The circuit has one output X such that X = 0 if A  $\leq$  B and X = 1 if A > B.

IO:

input [3:0]A, [3:0]B,  
output [3:0]Ain, [3:0]Bin, X

Block diagram:

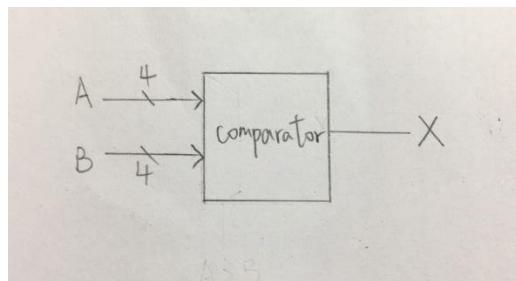

Logic function:

$$\begin{aligned} X = & A[3]B[3]' + (A[3]\oplus B[3])'A[2]B[2]' + (A[3]\oplus B[3])'(A[2]\oplus B[2])'A[1]B[1]' \\ & + (A[3]\oplus B[3])'(A[2]\oplus B[2])'(A[1]\oplus B[1])'A[0]B[0]' \end{aligned}$$

I/O pin assignment:

$$A[3] \rightarrow W13$$

$$A[2] \rightarrow W14$$

$$A[1] \rightarrow V15$$

$$A[0] \rightarrow W15$$

$$Ain[3] \rightarrow V14$$

$$Ain[2] \rightarrow U14$$

$$Ain[1] \rightarrow U15$$

$$Ain[0] \rightarrow W18$$

$$B[3] \rightarrow W17$$

$$B[2] \rightarrow W16$$

$$B[1] \rightarrow V16$$

$$B[0] \rightarrow V17$$

$$Bin[3] \rightarrow V19$$

$$Bin[2] \rightarrow U19$$

$$Bin[1] \rightarrow E19$$

$$Bin[0] \rightarrow U16$$

$$X \rightarrow L1$$

#### **Discussion:**

本次實驗目的在於將兩個 4bit 的 unsigned number 輸入值(A,B)比大小。當  $A > B$  時，將輸出(X)指定為 1，當  $A \leq B$  時，則將輸出(X)指定為 0。兩個 4bit 的輸出值 Ain 以及 Bin 則可以將輸入的值用 LED 顯示出來。將輸入和輸出都接上接腳後，即可驗證電路板上的顯示結果。

此外，上述 logic function 的邏輯為先比較最高位數字，若相同，則繼續往下一位數比，以此類推，當比到有一方較另一方大時，便可得知兩數的大小關係。

#### **Conclusion:**

這次實驗與以前最不同的地方就是接上了電路板，雖然跑電路板需要消耗一段時間，但是相比之下卻變得不像波形圖一樣那麼枯燥乏味，也有了實際操作的真實感。這次的題目並不複雜，是熟悉 FPGA 的良好機會，也終於看到上學期的理論基礎慢慢的實體化，做起來相當有成就感。