

Lab 3 Gate-Level Modeling


實驗報告

組長:劉奇泓 109033135

組員:洪聖祥 109062315

1. 4-bit Ping-Pong Counter

Block diagram:

 

4-bit ping pong counter input 有 `clk` , `rst_n`, 和 `enable`,
output 有 `out[3:0]`和 `direction`。

我的 ping pong counter 大致上可以分為 4 個部分。2 個
sequential 電路和 2 個 combinational 電路。


一個 combinational 電路是用來計算下一個 `direction` 是什麼值
(code 中的變數為 `next_dir`)。我們發現，當 `out[3:0]` 到達最上最
下界時，下一個 `direction` 的值方向會改變(1 變 0, 0 變 1)，

值。電路中 rst_n 需要是 synchronize，在 clk 的 positive edge 上 rst_n==1' b1 時，更新 direction 和 out 的值，在 rst_n==1' b0 時，初始化 direction=1' b1 out[3:0]==4' b0000。


```
always @(posedge clk)
begin
    if(rst_n == 1'b1)begin
        out <= next_num;
        direction <= next_dir;
    end
    else begin
        out <= 4'b0000;
        direction <= 1'b1;
    end
end
always@(*)begin
```

波形圖：

 
下圖是 enable == 1' b1 時的狀況，當 direction==1' b1 可以看見到每一個 clock 的 positive edge，out[3:0]會加 1。當 out == 4' b1111 時，下一個 out 會減 1。



 下圖是 enable == 1' b0 時的狀況，當 enable == 1' b0 時，out 和 direction 都會維持原來的值直到 enable == 1' b1 才會開始運算。



2. First-In First Out (FIFO) Queue

 


```

module FIFO_8(clk, rst_n, wen, ren, din, dout, error);
input clk;
input rst_n;
input wen, ren;
input [7:0] din;
output reg [7:0] dout;
output reg error;
reg [7:0] queue[7:0];
reg [2:0] wptr, rptr; // write pointer and read pointer
reg [2:0] counter;

```

FIFO queue 我們的 input 有 clk, rst_n, 有 ren 和 wen 來執行寫入和讀出的訊號，還有 din[7:0] 輸入寫入 queue 的內容；output 有 dout[7:0] 輸出 queue 的內容，error 輸出來表示出現錯誤；module 內部有 8 個 8-bits 的 queue，有 counter[2:0] 來記錄 queue 有多少儲存量，有 wptr, rptr 指在儲存資訊的開頭與結尾。如果 wptr 及 rptr 移動到左端 queue[7]，再加一就會 overflow 而回到 queue[0] 的位置，符合 circular queue。

@posedge clk && rst_n == 1'b0

 


```

) always@ (posedge clk)
) begin
)   if(rst_n == 1'b0) begin
        wptr <= 3'd0;
        rptr <= 3'd0;
        error <= 1'b0;
        dout <= 8'd0;
        queue[0] <= 8'd0;
        queue[1] <= 8'd0;
        queue[2] <= 8'd0;
        queue[3] <= 8'd0;
        queue[4] <= 8'd0;
        queue[5] <= 8'd0;
        queue[6] <= 8'd0;
        queue[7] <= 8'd0;
        counter <= 3'd0;
    )
)   end
)

```

在 clk posedge 上，如果 rst_n 就會進行 reset(synchronous reset)，把 wptr、rptr 都指到 queue[0] 的位置，並把 queue 內容全部歸零，output 的 dout、error 都輸出 0。

@posedge clk , ren = 1'b0 , wen = 1'b0

 


```

else
case ({ren, wen})
2'b00: begin
    error <= 1'b0;
    dout [7:0] <= 8'd0;
    counter <= counter;
end
end

```

如果 rst_n = 1，且 ren、wen 都為 0 時不進行任何 write、read 的動作，error 和 dout 都輸出 0，counter 也不變。


@posedge clk , ren = 1'b0 , wen = 1'b1

 

```
2'b01: begin
  if(counter == 3'b111) error <= 1'b1;
  else begin
    error <= 1'b0;
    queue[wptr + 1'b1][7:0] <= din;
    dout[7:0] <= 8'd0;
    wptr <= wptr + 1'b1;
    counter <= counter + 3'd1;
  end
end
```

當 ren = 0、wen = 0 時進行 write 的動作，在 wptr 的左邊一格寫入 din、wptr 往左移一格，counter + 1，dout、error 輸出 0。但這時如果 counter = 3'b111 的話表示 queue 已經全滿了，就不會進行以上的動作並輸出 error = 1。

 
@posedge clk , [(ren = 1'b1 , wen = 1'b0) or (ren = 1'b1 , wen = 1'b1)]



```
2'b10, 2'b11: begin
  if(counter == 3'b000) error <= 1'b1;
  else begin
    error <= 1'b0;
    dout[7:0] <= queue[rptr + 1'b1];
    rptr <= rptr + 1'b1;
    counter <= counter - 3'd1;
  end
end
endcase
end
endmodule
```

當 $ren = 1$ 、 $wen = 0$ 或是 $ren = 1$ 、 $wen = 1$ 時會進行 read 的動作，讀出 $rptr$ 左邊一格的內容，由 $dout$ 輸出，同時 $rptr$ 往左移一格， $error$ 輸出 0， $counter - 1$ ，這時如果 $counter = 0$ 表示 queue 內是空的，就不會進行以上的動作並輸出 $error = 1$ 。


波形圖：

 


一開始先 reset，然後寫入三組內容再讀出，確認是否有按照 first in first out 讀出，並確認在 `wen = 0`、`ren = 1` 或 `wen = 1`、`ren = 1` 時只執行 read，嘗試讀出第四組內容時 `error = 1`；然後把 queue 寫滿，確認在寫入八組後就不再寫入且 `error` 輸出 1 最後全部讀出，確認之前輸入的 3 組數字不會再出現，並確認 queue 清空後要再讀出時 `error` 輸出 1。

3. Multi-Bank Memory

- Memory

 

 使用到 basic question 2 製作的 Memory，input 有 clk，ren、wen 下達 read 和 write 的訊號，addr 提供寫入的地址，din 提供輸入 Memory 的內容，output 有 dout 輸出 Memory 的內容。




```

always @(posedge clk)begin
  case({ren, wen})
    2'b00: dout <= 8'd0;
    2'b01: begin
      Memory[addr] <= din[7:0];
      dout <= 8'd0;
    end
    2'b10, 2'b11: dout <= Memory[addr];
  endcase
end

```


在 posedge clk 上測試 ren、wen 的值，如果 {ren, wen} = 00 表示沒有 write 和 read，輸出 dout = 0，{ren, wen} = 01 表示執行 write，將 din 寫入 Memory 中指定的 address，並輸出 dout = 0，{ren, wen} = 10 或 11 執行 read，把 Memory 指定的 address 的內容由 dout 輸出。

- Bank

 

Bank 的 input 有 clk 送進四個 subbank(Memory)，bank_ren、bank_wen 選擇要 read 或是 write，waddr[8:0]、raddr[8:0] 是

 要 write、read 的地址，前兩位[8:7]選擇 subbank、後七位 [6:0]選擇 subbank 內的 address，din 是要儲存的內容；output 為 dout 輸出 Memory 的內容；bank 內部有 [6:0]addr [3:0]連接四個 subbank 的 addr[6:0]，subbank_ren[3:0]連接四個 subbank 的 ren，subbank_wen[3:0]連接四個 subbank 的 wen，四個 subbank 輸出 subbank_out 最後經由 bank_out 輸出。



此 always block 只要 waddr 和 raddr 改變了就會執行一次，先判斷 {bank_ren, bank_wen}，如果是 00 則不 write 也不 read，四個 subbank 的 ren、wen 都設為 0。

如果 {bank_ren, bank_wen} = 01 就要執行 write，先把 subbank_ren 都設為 0(不 read)，再由 waddr[8:7] 找到要 write 的 subbank，把指定的 subbank_wen 設為 1，其餘為 0，再 waddr[6:0] 傳給指定的 subbank 的 addr 寫入 Memory。

如果 {bank_ren, bank_wen} = 10 就要執行 read，先把 subbank_wen 都設為 0(不 write)，再由 raddr[8:7] 找到要 read 的 subbank，把指定的 subbank_ren 設為 1，其餘為 0，再 raddr[6:0] 傳給指定的 subbank 的 addr 將內容從 Memory 讀出。


如果 {bank_ren, bank_wen} = 11 要先判斷 waddr[10:9] == raddr[10:9] (是否要同時 write、read 同個 subbank)，如果是的話就只執行 read 的動作，如果否就同時判斷 waddr[8:7]、raddr[8:7]，在兩個 subbank 同時執行 read、write 的動作。

```
Memory m0 (clk, subbank_ren[0], subbank_wen[0], addr[0], din, subbank_out[0]);
Memory m1 (clk, subbank_ren[1], subbank_wen[1], addr[1], din, subbank_out[1]);
Memory m2 (clk, subbank_ren[2], subbank_wen[2], addr[2], din, subbank_out[2]);
Memory m3 (clk, subbank_ren[3], subbank_wen[3], addr[3], din, subbank_out[3]);


assign bank_out = subbank_out[0] | subbank_out[1] | subbank_out[2] | subbank_out[3];
```

最後得到四個 subbank 的 output，因為除了要讀出的 subbank 之外其他的 subbank_out 都是 0，所以 bank 的 output bank_out 就是四個 subbank_out 的 bitwise or。

- Multi bank memory

 

 Multi bank memory 內部有 4 個 bank，用 `bank_ren[3:0]`、`bank_wen[3:0]` 輸入四個 bank 的 `subbank_ren`、`subbank_wen`，輸出 `bank_out` 再連接到 `dout`。



此 always block 只要 waddr 和 raddr 改變了就會執行一次，先判斷 {ren, wen}，如果是 00 則不 write 也不 read，四個 bank 的 ren、wen 都設為 0。

如果 {ren, wen} = 01 就要執行 write，先把 bank_ren 都設為 0(不 read)，再由 waddr[10:9] 找到要 write 的 bank，把指定的 bank_wen 設為 1，其餘為 0。

如果 {ren, wen} = 10 就要執行 read，先把 bank_wen 都設為 0(不 write)，再由 raddr[10:9] 找到要 read 的 bank，把指定的

bank_ren 設為 1，其餘為 0。


如果 {ren, wen} = 11 要同時判斷 waddr[10:9]、

raddr[10:9]，在兩個 bank 同時執行 read、write 的動作。


```
Bank b0(clk, bank_ren[0], bank_wen[0], waddr, raddr, din, bank_out[0]);  
Bank b1(clk, bank_ren[1], bank_wen[1], waddr, raddr, din, bank_out[1]);  
Bank b2(clk, bank_ren[2], bank_wen[2], waddr, raddr, din, bank_out[2]);  
Bank b3(clk, bank_ren[3], bank_wen[3], waddr, raddr, din, bank_out[3]);  
  
assign dout = bank_out[0] | bank_out[1] | bank_out[2] | bank_out[3];  
endmodule
```

最後得到四個 bank 的 output，因為除了要讀出的 bank 之外其他的 bank_out 都是 0，所以 dout 就是四個 bank_out 的 bitwise or。

波形圖：

 


 首先測試在每個 subbank 都寫入一組數字再照順序一一讀出看是否 write、read 的功能正常，再測試讀出一個額外的 address 是否會得到空的內容。




再來測試寫到 4 個 bank 的相同 subbank、address 是否能成功 read、write，最後測試是否能同時在不同的 subbank write、read，以及是否不能在同個 subbank write、read。

4. Round-Robin FIFO Arbiter

 


Round-Robin FIFO Arbiter 使用到 4 個在 advanced question 製作的 fifo queue，由 a、b、c、d input 儲存內容在 queue 中，其他 input 還有 clk、rst_n、wen[3:0] 輸入 4 個 queue 的 wen 訊號。output 有 dout[3:0]，以及 valid 在無法正常輸出時給出訊號。Round-Robin

 FIFO Arbiter 內部有 `ren[3:0]` 提供 4 個 queue `ren` 訊號，`[7:0]` `Output[3:0]` 輸出 queue 的 output，`error[3:0]` 輸出 queue 的 error bit，`fiforead[1:0]` 可以判斷輪到哪個 queue 輸出。



 此 `always` block 在 `posedge clk` 時執行，判斷 `rst_n == 0`，如果是就將 `fiforead` 歸零；如果否則將 `fiforead + 1`。




```

always @ (error or fforead)
begin
    if(wen[fiforead - 1'b1] == 1'b1) valid = 1'b0;
    else if(error[fiforead - 1'b1] == 1'b1) valid = 1'b0;
    else valid = 1'b1;
end

```

 此 always block 在 error 或 fforead 變化時執行，先判斷要 output 的 queue 是否正要被寫入，如果是就將 valid 設為 1，否則再判斷前一個 cycle 的 queue 是否回傳 error bit = 1，是則 valid 就設為 0，否則 valid 設為 1。



```

) always @ (fiforead or wen)
) begin
)   if(wen[fiforead] == 1'b1)
      ren = 4'b0000;
      else
)     case(fiforead)
        2'b00: ren = 4'b0001;
        2'b01: ren = 4'b0010;
        2'b10: ren = 4'b0100;
        2'b11: ren = 4'b1000;
)     endcase
) end

```

此 always block 在 fiforead 或 wen 變化時執行，如果 fiforead 輪到的 queue 正要被寫入時就讓 ren = 0000，讓該 queue 的 write 不會受到干擾。如果 queue 沒有要被寫入的話就再判斷 fiforead 在哪一個 state，fiforead = 00 為 queue a 輸出，ren 設為 0001 使其輸出，fiforead = 01 為 queue b 輸出，ren 設為 0010 使其輸出，fiforead = 10 為 queue c 輸出，ren 設為 0100 使其輸出，fiforead = 11 為 queue d 輸出，ren 設為 1000 使其輸出。

```

----
assign dout = valid ? Output[fiforead - 1'b1] : 8'd0;


FIFO_8 fa(clk, rst_n, wen[0], ren[0], a, Output[0], error[0]);
FIFO_8 fb(clk, rst_n, wen[1], ren[1], b, Output[1], error[1]);
FIFO_8 fc(clk, rst_n, wen[2], ren[2], c, Output[2], error[2]);
FIFO_8 fd(clk, rst_n, wen[3], ren[3], d, Output[3], error[3]);

endmodule


```

最後輸出 dout 判斷是否為 valid 可以執行 output，如果是的話就輸出上個 cycle 輪替到的 queue 輸出的 Output，否則 dout = 0。


波形圖：

 

先按照講解 ppt 上的波形範例測試，確認波形無誤

 

 再來把 4 個 queue 清空，然後再把 4 個 queue 寫滿，並嘗試在每個 queue 寫入第 9 組數字，測試讀取的情況




確認每個 queue 只能存取並讀出 8 筆資料，並確認在 queue 清空後

valid = 0、dout = 0。

5. 4-bit Parameterized Ping-Pong Counter with max and min

Block diagram:

 

4-bit parameterized ping pong counter with max and min 有 6 個 input 和兩個 output。

這題的寫法跟第一題的 ping pong counter 很類似，是由三個部分組成的。2 個 sequential 電路和 2 個 combinational 電路組成。

其中一個 combinational 電路是用來計算下一個 direction 是什麼值 (code 中的變數為 `next_dir`)。因為 input 的值蠻多的，所以我們

必須先弄清楚什麼 input 會改變 next_dir。首先是 enable，enable==1'b1 才會進行運算，再來是 max > min 的條件，接著是 min <= out <= max，最後是再判斷是否有 flip。有 flip 的話，next_dir 要跟現在的 direction 反向，沒有 flip 的話，要判斷 out 的值是否是 max 或是否是 min。是的 max 話，next_dir 要變成 1'b0，而如果是 min 的話，next_dir 要變成 1'b1。上述所說的是 next_dir 會改變值，所以我們知道只要有其中一個條件不符合，next_dir 就會維持現在 direction 的值(也就是 next_dir = direction)

```
41 |
42 | ○ always(*)begin
43 | ○     if(enable == 1'b1)begin
44 | ○         if(max > min)begin
45 | ○             if(out > max || out < min) next_dir = direction;
46 | ○             else begin
47 | ○                 if(flip == 1'b1) next_dir <= ~direction;
48 | ○                 else begin
49 | ○                     if(out == min) next_dir = 1'b1;
50 | ○                     else if(out == max) next_dir = 1'b0;
51 | ○                     else next_dir = direction;
52 | ○                 end
53 | ○             end
54 | ○         end
55 | ○     else next_dir = direction;
56 | ○ end
57 | ○ else next_dir = direction;
58 | end
59 |
60 | endmodule
```

另一個 combinational 電路是用來計算下一個 out 是什麼值(code 中的變數為 next_num)。跟計算 next_dir 很類似的地方是條件很多地方是一樣的。首先是 enable，enable==1'b1 才會進行運算，再

來是 $\text{max} > \text{min}$ 的條件，接著是 $\text{min} \leq \text{out} \leq \text{max}$ ，最後是再判斷 next_dir 的值，如果 next_dir 是 $1'b1$ ， next_num 加 $4'b0001$ ，如果 next_dir 是 $1'b0$ ， next_num 減 $4'b0001$ 。上述所說的是 next_num 會改變值，所以我們知道只要有其中一個條件不符合， next_num 就會維持現在 direction 的值(也就是 $\text{next_num} = \text{out}$)

```

27 |
28 | ○ always@(*)begin
29 | ○     if(enable == 1'b1)begin
30 | ○         if(max > min)begin
31 | ○             if(out > max || out < min)next_num = out;
32 | ○             else begin
33 | ○                 if(next_dir == 1'b1) next_num = out + 4'b0001;
34 | ○                 else next_num = out - 4'b0001;
35 | ○             end
36 | ○         end
37 | ○     else next_num = out;
38 | ○     end
39 | ○ else next_num = out;
40 | ○ end
41 |

```

2 個 Sequential 電路是個自用來儲存並更新 $\text{out}[3:0]$ 和 direction 的值。電路中 rst_n 需要是 synchronize，在 clk 的 positive edge 上 $\text{rst_n}==1'b1$ 時，更新 direction 和 out 的值，在 $\text{rst_n}==1'b0$ 時，初始化 $\text{direction}=1'b1$ $\text{out}[3:0]==4'b0000$ 。


```

16 |
17 | ○ always@(posedge clk)begin
18 | ○     if(rst_n == 1'b1)begin
19 | ○         out <= next_num;
20 | ○         direction <= next_dir;
21 | ○     end
22 | ○     else begin
23 | ○         out <= min;
24 | ○         direction <= 1'b1;
25 | ○     end
26 | ○ end
27 |


```

波形圖：

 下圖是當 $\text{enable} == 1$ 、 b1 、 $\text{max} > \text{min}$ 、 $\text{min} \leq \text{out} \leq \text{max}$ 時 $\text{flip} == 1$ 的波形圖。因為 spec 上說 flip 是 one cycle in length，所以當 $\text{flip} == 1$ 時一定會正緣觸發， direction 在這個 cycle 跟前一個是反向的。




 下圖是 $\text{enable} == 1$ 、 b0 時的波形圖，可以發現在 $\text{enable} == 1$ 、 b0 時， direction 和 out 都維持不變。



下圖是 $\text{out} > \text{max}$ 和 $\text{out} < \text{min}$ 時的情形，可以發現不管是 $\text{out} <$

max 或 out < min，out 和 direction 都會維持不變。

 


6. fpga 題

Fpga 題是第 5 題的延伸，但跟第 5 題比較不一樣的是，fpga 的 clock 跟 7 段顯示的 clock 是不一樣的，這樣才有數字 1 秒 1 秒累加，1 秒 1 秒遞減的效果。因此，我造了另一個除頻的 clock(每 1 秒 1 個 cycle)來實作這題。

Fpga 題主要有 7 個 submodule，1 個 clock divider、2 個 debounce circuit、2 個 one pulse circuit、1 個 7 段顯示器的 module 和改良過後的 parameterized ping pong counter。

Clock divider:

Block diagram:

 

Clock divider 的作用是實作一個用 fpga 的 clock 除頻過後變成 1 秒的 clock。因為 fpga 的 clock 是 100MHz，也就是週期 10^{-8} 秒。所以我就用 1 個 sequential circuit 和 2 個 combinational Circuit 來做(也就是 1 個 counter 和 1 個 combinational)

其中一個 combinational 電路是用來計算 counter 的下一個值是什麼(code 中的變數為 next_count)。如果 one_second_counter==10 的 8 次方-1，next_count 加歸 0，反之，one_second_counter 加 1

Sequential circuit 用來儲存更新 one_second_counter 的值。如

果 rst_n==1'b0，one_second_counter 等於 0，反之，更新

one_second_counter 的值(one_second_counter = next_count)

另 1 個 combinational circuit 作用是來形成除頻過後的波型(變數

Sequential circuit 來儲存更新 d flip flop 的值，每一個 clock cycle 的 positive edge，input pb 餵給第一個 d flip flop，第一個 d flip flop 的值餵給第二個 d flip flop，依此類推。


```

129 |
130 | module debounce (pb_debounced, pb, clk);
131 |     output pb_debounced;
132 |     input pb;
133 |     input clk;
134 |
135 |     reg [3:0] DFF;
136 |     always @(posedge clk)
137 |     begin
138 |         DFF[3:1] <= DFF[2:0];
139 |         DFF[0] <= pb;
140 |     end
141 |     assign pb_debounced = ((DFF == 4'b1111) ? 1'b1 : 1'b0);
142 | endmodule
143 |

```

One pulse circuit:

Block diagram:

 

One pulse circuit 的作用是要 output 一個 clock cycle 的波。

Input 是 debounced 過後的波和 clock。

```


239 | module onepulse (PB_debounced, CLK, PB_one_pulse);
240 |     input PB_debounced;
241 |     input CLK;
242 |     output PB_one_pulse;
243 |     reg PB_one_pulse;
244 |     reg PB_debounced_delay;
245 |     always @(posedge CLK) begin
246 |         PB_one_pulse <= PB_debounced & (! PB_debounced_delay);
247 |         PB_debounced_delay <= PB_debounced;
248 |     end
249 | endmodule

```

7 segment display module:

(modulename:seven_segment_LED_display)

Block diagram:

 

7 segment display module input 有 clk, rst_n, out,

direction, output 有 AN, seg。fpga 上有 4 個 7 段顯示器，但因

為 4 個 7 段顯示器都是由同一個 7 bit 訊號來傳，導致如果我們把

4 個 7 段顯示器都打開，4 個顯示器都會呈現一樣的數字。因此我們

利用視覺暫留，每 1 毫秒交錯顯示第一個顯示器、第二個顯示...

Module 裡面有 counter, mux。

首先，我先製造一個 counter(fpga 的 clock 週期是 10^{-8} sec，所

以 10^8 個 fpga 的 clock 是 1ms) 名叫 refresh_counter, counter 的實作跟前面一樣。因為 2^{17} 大約是 10^5 , 當我們數 2^{17} 個 clock, 時間是 1ms, 這正是我們要的秒數。我先宣告一個 19bit 的 register 最前面的 2 個 most significant bit 可以用來選擇不同的顯示器。

```
Sources
174 |
175 | always@(posedge clk)begin
176 |     if(rst_n == 1'b0)begin
177 |         refresh_counter = 19'b000000000000000000;
178 |     end
179 |     else begin
180 |         refresh_counter <= next_refresh_count;
181 |     end
182 | end
183 | assign next_refresh_count = refresh_counter + 19'b0000000000000000001;
184 | assign activating_LED = refresh_counter[18:17];
185 |
```

再來, 我們可以實作一個 mux 來以前面 2 個 bit 來選擇不同的顯示器。2' b00 代表第 1 個顯示器 (AN = 4' b0111), 2' b01 代表第 2 個顯示器 (AN = 4' b1011), 2' b10 代表第 3 個顯示器 (AN = 4' b1101), 2' b11 代表第 4 個顯示器 (AN = 4' b1110)

```
Sources
186 | always@(*)begin
187 |     case(activating_LED)
188 |     2'b00:begin
189 |         AN = 4'b0111;
190 |     end
191 |     2'b01:begin
192 |         AN = 4'b1011;
193 |     end
194 |     2'b10:begin
195 |         AN = 4'b1101;
196 |     end
197 |     2'b11:begin
198 |         AN = 4'b1110;
199 |     end
200 |     default:begin
201 |         AN = 4'b1110;
202 |     end
203 | endcase
204 | end
```

最後，我們可以再實作一個 mux 來判斷 seg[7:0] 的值是什麼。

當 out >= 10 (in decimal)，第一個顯示器要顯示 1，反之，顯示 0。

接下來決定第二個顯示器要顯是哪個數字(個位數)，第三和第四個

顯示器要決定要顯是哪個符號網上的符號或往下的符號(direction

決定)


```
C:/Users/洪聖祥/OneDrive - gapp.nthu.edu.tw/桌面/logic design lab/Lab3_Team30_Parameterizec
205 always@(*)begin
206     if(AN == 4'b0111)begin
207         if(out >= 4'b1010)seg = 7'b1001111; //1
208         else seg = 7'b0000001; //0
209     end
210     else if(AN == 4'b1011)begin
211         if(out == 4'b0000 || out == 4'b1010)seg = 7'b0000001; //0
212         else if(out == 4'b0001 || out == 4'b1011)seg = 7'b1001111; //1
213         else if(out == 4'b0010 || out == 4'b1100)seg = 7'b0010010; //2
214         else if(out == 4'b0011 || out == 4'b1101)seg = 7'b0000110; //3
215         else if(out == 4'b0100 || out == 4'b1110)seg = 7'b1001100; //4
216         else if(out == 4'b0101 || out == 4'b1111)seg = 7'b0100100; //5
217         else if(out == 4'b0110)seg = 7'b0100000; //6
218         else if(out == 4'b0111)seg = 7'b0001101; //7
219         else if(out == 4'b1000)seg = 7'b0000000; //8
220         else seg = 7'b0000100; //9
221     end
222     else if (AN == 4'b1101 || AN == 4'b1110)begin
223         if(direction == 1'b1)begin
224             seg = 7'b0011101; //up
225         end
226         else if(direction == 1'b0)begin
227             seg = 7'b1100011; //down
228         end
229         else seg = 7'b1111111;
230     end
231     else seg = 7'b1111111;
232 end
233
234 endmodule
```

Top module:

(Lab3_Team30_Parameterized_Ping_Pong_Counter_fpga)

Block diagram:

parameterized ping pong counter fpga

 

這裡的 parameterized ping pong counter 跟第 5 題有點不一樣，這裡的 parameterized ping pong counter 可以吃進 clock divider 的 clock。我們希望數字在顯示時，變動的數字是每 1sec 改變一次。而且我們希望按下按鈕時可以馬上改變數字的顯示或上下符號，所以也要吃進原來 fpga 的 clock(10^{-8} sec)。只要在原本的 code 的 always block 中加入如果 `dclk==1'b1`，`out` 和 `direction` 會更新，如果 `dclk==1'b0`，`out` 和 `direction` 不變。

些時間絕對是值得的。

劉奇泓:這次的 lab 第一次開始寫 sequential circuit，我花了蠻長的時間弄懂 sequential circuit 的時序問題，尤其是在第三題連接多層的 submodule 時花了我蠻長的時間 debug，之後才發現問題是在我在上層的 module 寫 always@(posedge clk)時出現了底層與上層有時間差的問題，也讓我之後有遇到類似的情況要更加謹慎。希望這些經驗都能累積起來，在下次的 lab 提升效率，使我有能力處理更多難關。

8. 分工

洪聖祥:advanced question 1、5、fpga 題，report 1、5、fpga 題

劉奇泓: basic question 2 block diagram，advanced question 2、3、4，report 2、3、4 題