

Lab 5 Keyboard and Audio Modules


實驗報告

組長:劉奇泓 109033135

組員:洪聖祥 109062315

1. Sliding window sequence detector (mealy machine)

Block diagram:

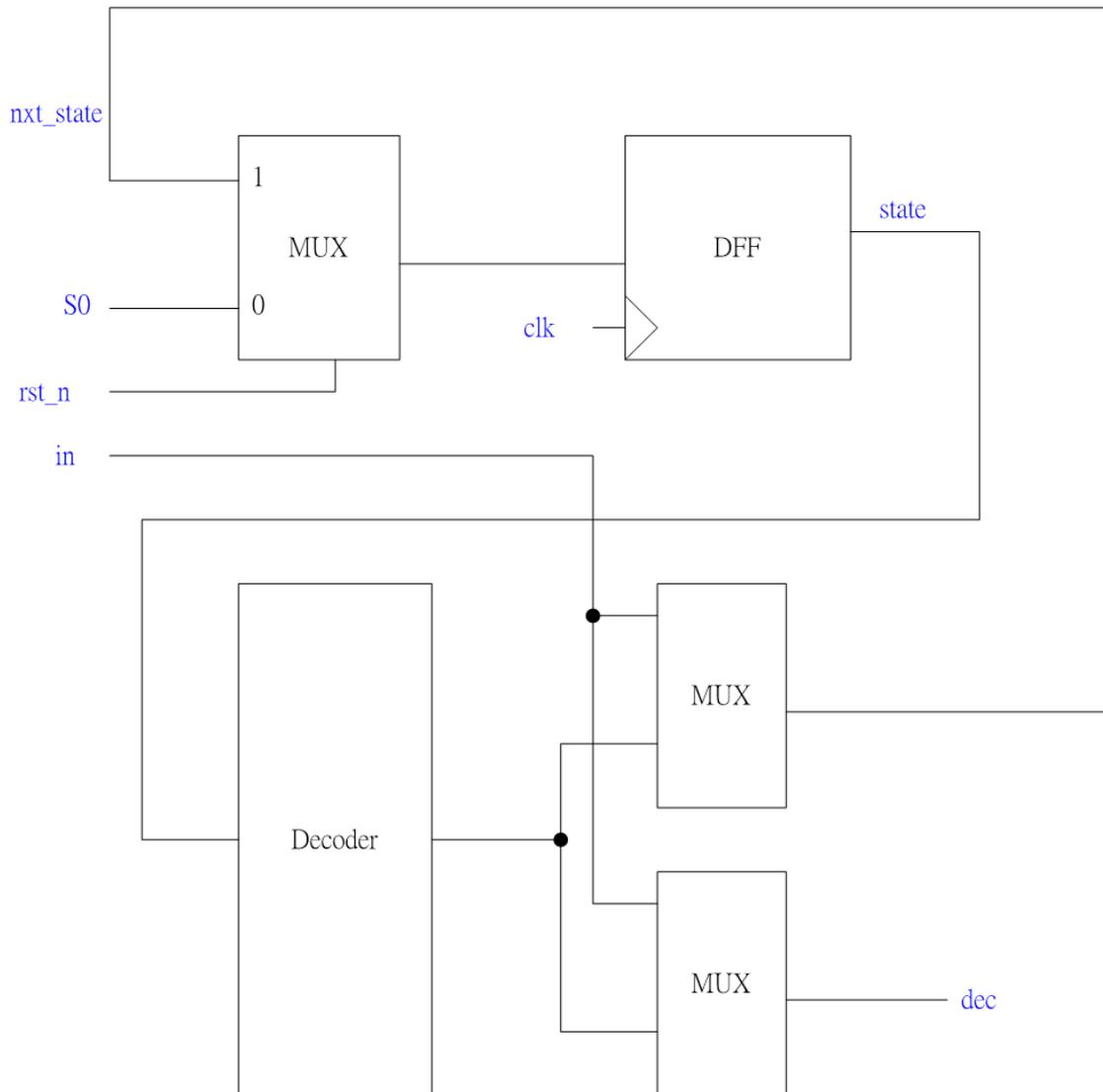

sliding window sequence detector 要偵測的 sequence 是 1100(10)+01，中間的 10 可以重複，但至少要出現一次，並且可以重複偵測，只要在任何時候出現以上的組合都會 output 1。input 有 clk、rst_n、in，output 是 dec，module 內部有 state、nxt_state

來運作 mealy machine。一開始用一個 MUX 選擇如果 $rst_n = 0$ 的話輸入 $S0$ 到 DFF，反之輸入 nxt_state ，接著 DFF 將 $state$ 輸入到一個 decoder 判斷目前在哪個 $state$ ，最後再輸入到 MUX 由 in 判斷輸出 dec 的值與下個 $cycle$ 的 nxt_state 。

```


module Sliding_Window_Sequence_Detector (clk, rst_n, in, dec);
    input clk, rst_n;
    input in;
    output reg dec;
    reg [3:0] state;
    reg [3:0] nxt_state;

    parameter S0 = 3'b000;
    parameter S1 = 3'b001;
    parameter S2 = 3'b010;
    parameter S3 = 3'b011;
    parameter S4 = 3'b100;
    parameter S5 = 3'b101;
    parameter S6 = 3'b110;
    parameter S7 = 3'b111;

    always @ (posedge clk) begin
        if(rst_n == 1'b0) state <= S0;
        else state <= nxt_state;
    end
end


```

state diagram:

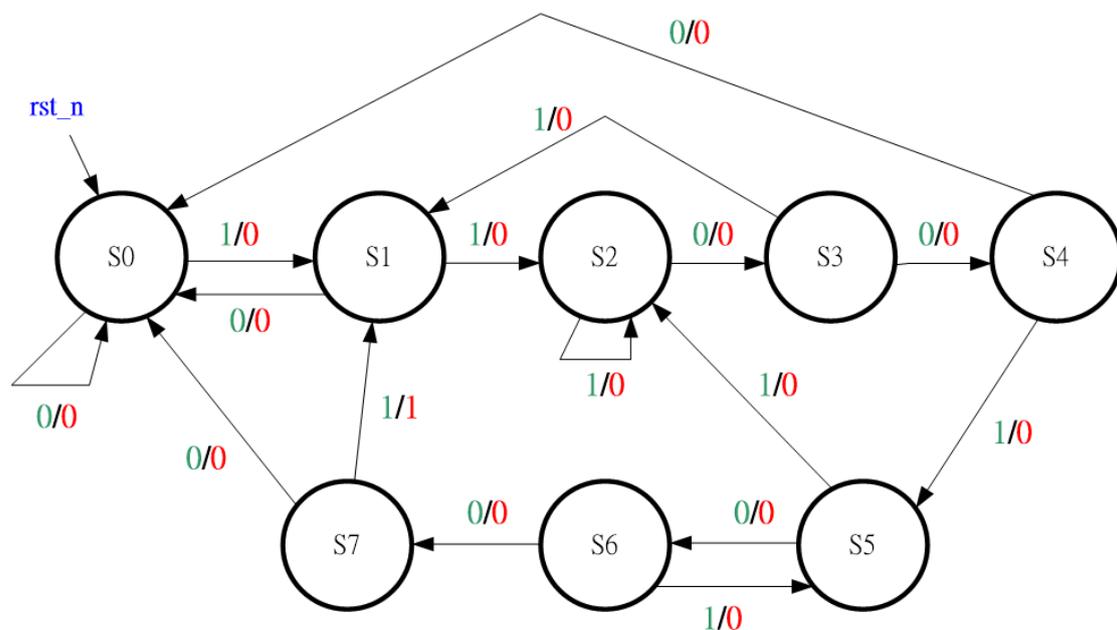

2. Traffic light controller

Block diagram:

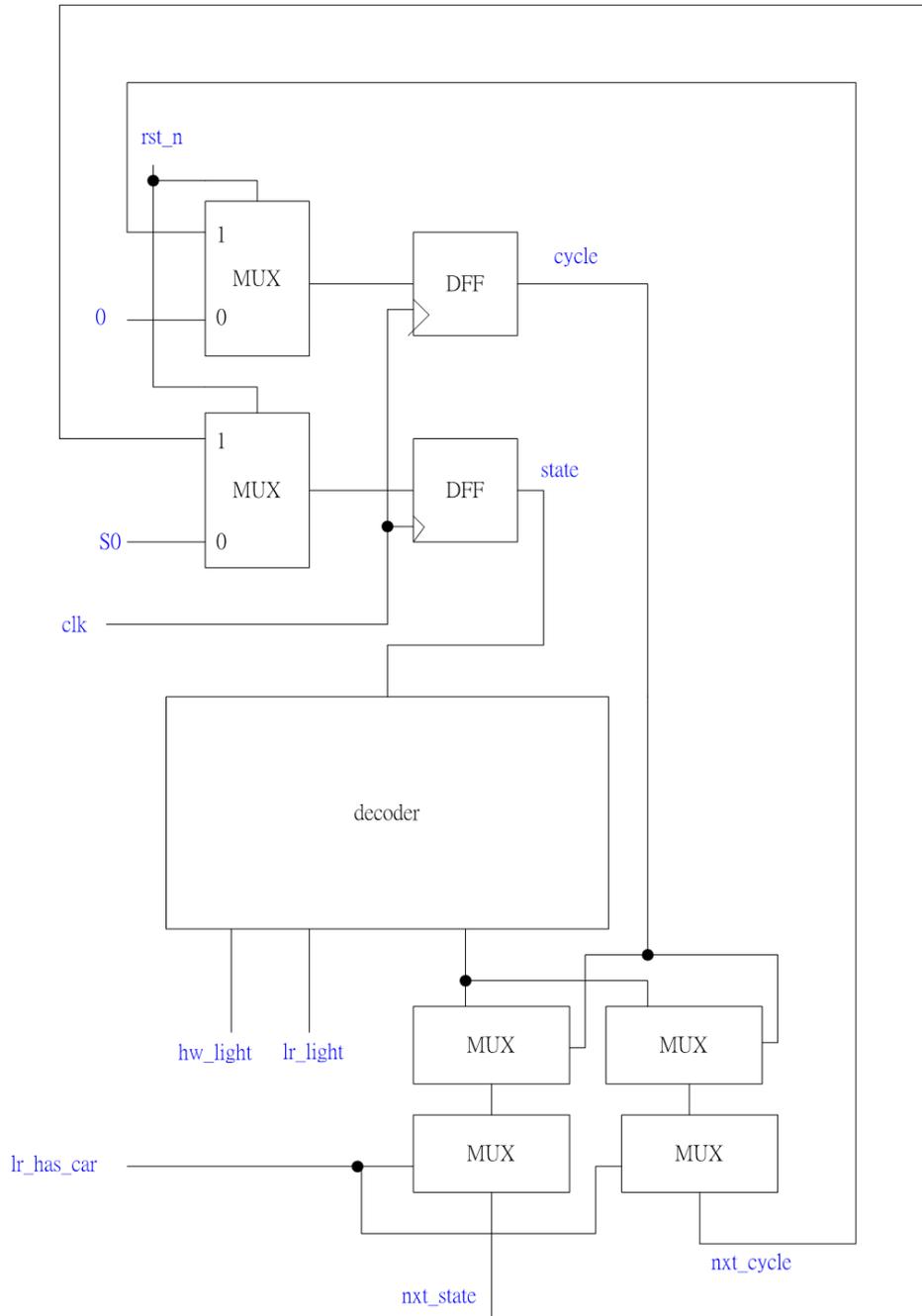

Traffic light controller 的 input 有 `clk`, `rst_n` 以及

`lr_has_car` (表示 local road 有車子經過), output 有 `hw_light` 和


`lr_light`, 用 3-bit 來表示 highway 和 local road 的紅綠燈(100

綠燈、010 黃燈、001 紅燈)。module 中有 cycle, nxt_cycle 表示在 state 中經過幾個 clk cycle, 以及 state, nxt_state 表示 state machine 的狀態。

一開始用兩個 MUX 選擇, 如果 rst_n = 0 的話輸入 S0 到 state 的 DFF、0 輸入到 cycle 的 DFF, 反之輸入 nxt_state、nxt_cycle, 接著 DFF 將 state 輸入到一個 decoder 判斷目前在哪個 state, 然後根據 state 的狀態輸出 hw_light 和 lr_light, 並使用兩層 MUX 和 lr_has_car 和 cycle 來決定 nxt_cycle 和 nxt_state。

```
) module Traffic_Light_Controller (clk, rst_n, lr_has_car, hw_light, lr_light);
    input clk, rst_n;
    input lr_has_car;
    output reg [2:0] hw_light;
    output reg [2:0] lr_light;
    reg [6:0] cycle, nxt_cycle;
    reg [2:0] state, nxt_state;
    parameter S0 = 3'b000, S1 = 3'b001, S2 = 3'b010, S3 = 3'b011, S4 = 3'b100, S5 = 3'b101;
    |
) always @ (posedge clk) begin
) if (rst_n == 1'b0) begin
    cycle <= 7'd0;
    state <= S0;
) end
) else begin
    cycle <= nxt_cycle;
    state <= nxt_state;
) end
) end
```

state diagram:

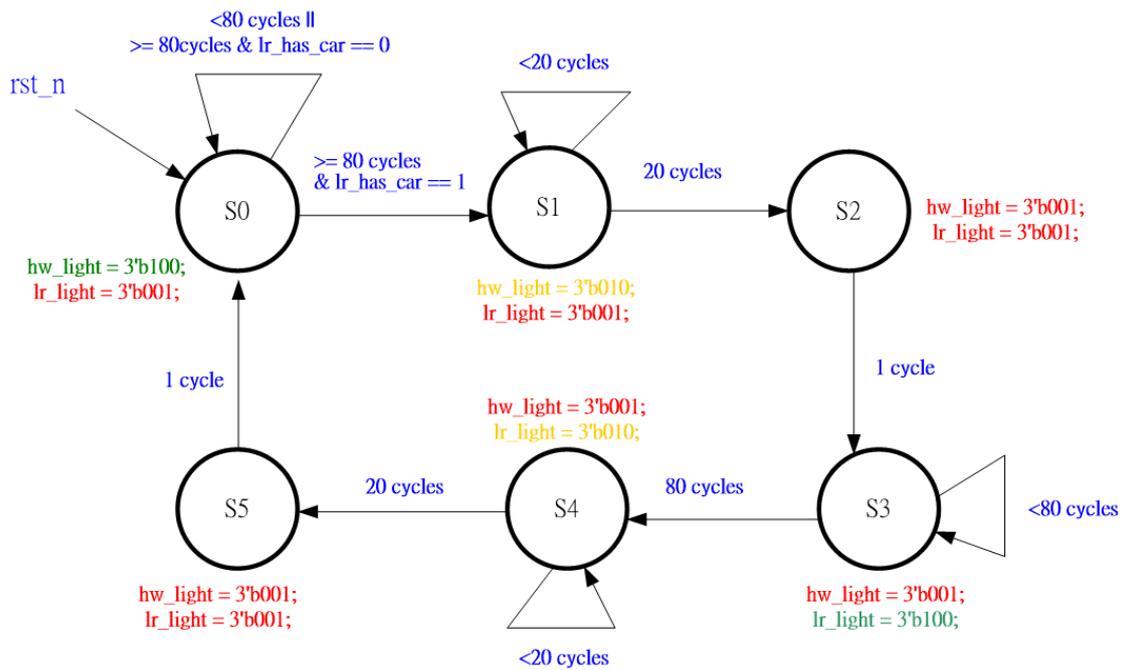

hw_light 和 lr_light 在每個 state 中改變 output，我們在 state 旁標註出他們的 output 所以及代表的顏色。一開始 reset 後 state 跑到 S0，hw_light 變成綠燈、lr_light 變成紅燈，如果 cycle < 80 則 cycle 會在每個 posedge clk + 1；如果 cycle = 80 則 cycle 不會再改變數值，會一直等到 lr_has_car = 1 時 state 就會變成 S1，並把 cycle 歸零。

```

| S0: begin
|   hw_light = 3'b100;
|   lr_light = 3'b001;
|   if(cycle == 7'd80) begin
|     if(lr_has_car) begin
|       nxt_cycle = 7'd0;
|       nxt_state = S1;
|     end
|     else begin
|       nxt_cycle = cycle;
|       nxt_state = S0;
|     end
|   end
|   else begin
|     nxt_cycle = cycle + 7'd1;
|     nxt_state = S0;
|   end
| end

```

State = S1 時，hw_light 變成黃燈、lr_light 變成紅燈，cycle 會

在每個 posedge clk + 1 直到 cycle = 20，state 就會變成 S2。


```
S1: begin
    hw_light = 3'b010;
    lr_light = 3'b001;
    if(cycle == 7'd20) begin
        nxt_cycle = 7'd0;
        nxt_state = S2;
    end
    else begin
        nxt_cycle = cycle + 7'd1;
        nxt_state = S1;
    end
end
```

State = S2 時，hw_light、lr_light 都變成紅燈，經過一個 cycle 後 state 就會變成 S3。


```
S2: begin
    hw_light = 3'b001;
    lr_light = 3'b001;
    nxt_state = S3;
    nxt_cycle = 7'd0;
end
```

以此類推，S3~S5 都是類似的運作方式。


波形圖：

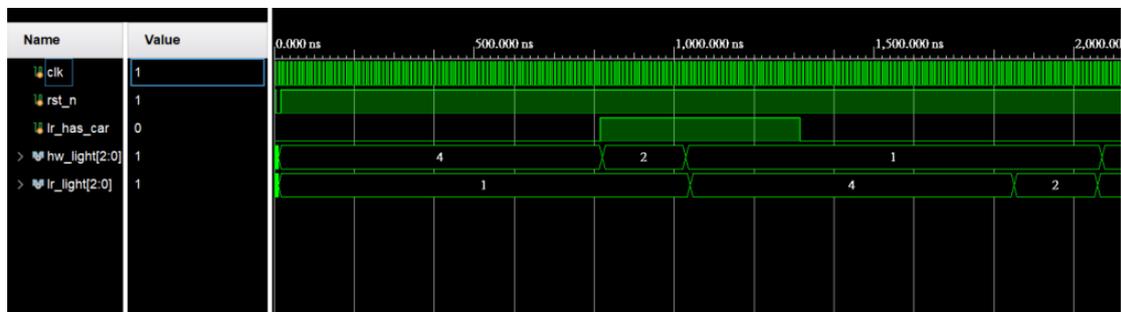

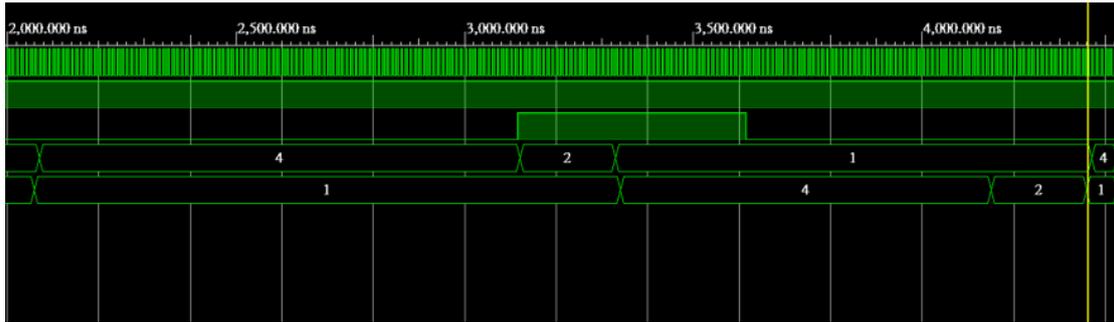一開始嘗試在 80 個 cycles 後輸入 lr_has_car = 1，觀察 state transition，以及 hw_light 及 lr_light 轉換的時間是否符合，



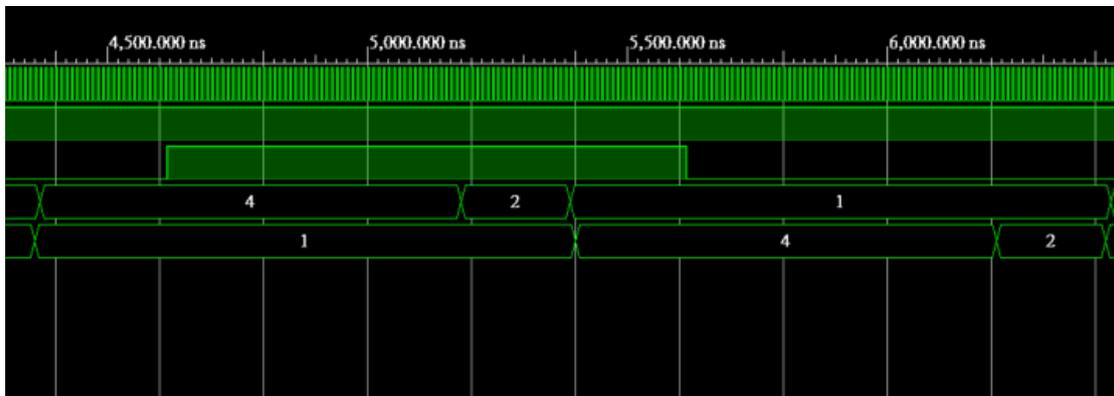回到 S0 後，經過超過 80 cycles 才輸入 lr_has_car = 1，觀察各狀態是否正確，



再次回到 S0 後，提早輸入 lr_has_car = 1，觀察 S0 是否是否保持 80 cycles 才變到下一個 state。

3. Greatest Common Divisor

GCD 的功用是計算兩個 16 bit input a 和 b 的最大公因數。GCD 有 3 個 state，WAIT、CAL、和 FINISH，並且兩個 output done 和 gcd 是隨著 state 的改變而改變，因此是一個 Moore Machine。

- Code Detail:

1. Sequential Block:

```
always@(posedge clk)begin
  if(rst_n==1'b0)begin
    state <= WAIT;
    count <= 2'b00;
  end
  else begin
    state <= next_state;
    count <= next_count;
    in_a <= next_in_a;
    in_b <= next_in_b;
  end
end
```

在 positive edge 更新 state、count、in_a、in_b。state 處理的是所屬哪一個 state。count 處理的是在進入 FINISH state，我們要計算 2 個 cycle 才能回到 WAIT state。因此我們需要知道 count 的值。in_a、in_b 處理的是我們在 WAIT state 我們要讀入的 input a 和 b，以及在 CAL state 的 1 個 cycle 只會執行一次減法。因此 in_a、in_b 不但可以知道輾轉相除法執行到時麼程度，還可以符合 spec 中說一個 cycle 執行 1 次減法運算。

2. Combinational Block

```
always@(*)begin
  case(state)
    WAIT:begin
      gcd = 16'd0;
      done = 1'b0;
      next_count = 2'b00;
      if(start==1'b0)begin
        next_state = WAIT;
      end
      else begin
        next_state = CAL;
        next_in_a = a;
        next_in_b = b;
      end
    end
    CAL:begin
      gcd = 16'd0;
      done = 1'b0;
      next_count = 2'b00;
      if(in_a == 16'd0)begin
        next_state = FINISH;
        ans = in_b;
      end
      else if (in_b == 16'd0)begin
        next_state = FINISH;
        ans = in_a;
      end
    end
  end
end
```


```
      else if (in_b == 16'd0)begin
        next_state = FINISH;
        ans = in_a;
      end
    end
    else begin
      next_state = CAL;
      if(in_a > in_b)begin
        next_in_a = in_a - in_b;
      end
      else begin
        next_in_b = in_b - in_a;
      end
    end
  end
end
FINISH:begin
  gcd = ans;
  done = 1'b1;
  if(count == 2'b01)begin
    next_state = WAIT;
    next_count = 2'b00;
  end
  else begin
    next_state = FINISH;
    next_count = count + 2'b01;
  end
end
end
```

WAIT state: 等待 $start == 1'b1$ ，並開始讀入兩個 input a 和 b，並進入下一個 state CAL。若 $start == 1'b0$ ，還是在 WAIT state。Output $gcd = 16'd0$ 、 $done = 1'b0$ 。

CAL state: 利用輾轉相除法計算 a 和 b 的最大公因數(輾轉相除法: 比較兩數大小，較大的數字減掉較小的數字並更新較大的數為這個值，直到其中一個數為 0，另一個數及是答案。)若有答案，把答案存入變數 ans 並進入下一個 state FINISH。沒有的話，還是在 CAL state。Output $gcd = 16'd0$ 、 $done = 1'b0$ 。

FINISH state: 在這個 FINISH state 持續 2 個 cycle 並把 output gcd 為所計算的最大公因數 done 則為 $1'b1$ ，2 個 cycle 之後回到 WAIT state。

State diagram:

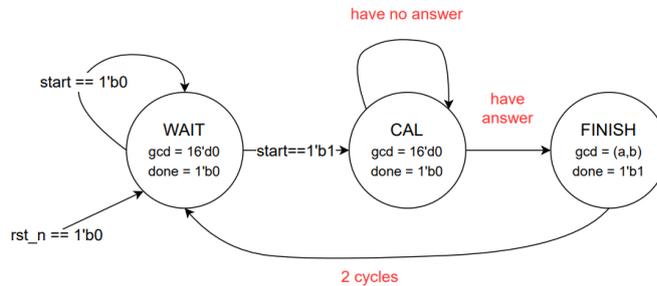


● Testbench

我先想幾個可能會有的錯誤，並針對可能的錯誤設計 testbench。

可能會有的錯誤：


1. 在 WAIT state，當 start==1'b1，spec 上說 input a 和 b 可能會改變。因此確認是否有正確讀入 input。
2. Output gcd 和 done 要隨著 state 改變
3. FINISH state 只會持續 2 個 cycle
4. Output 是否正確

波形圖

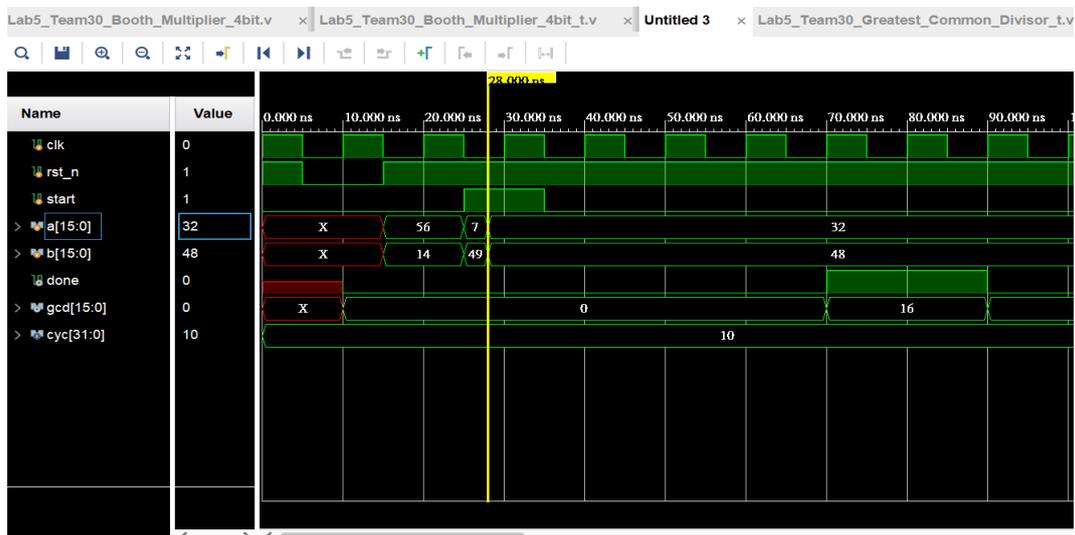

可以看到在 WAIT state，當 start==1'b1，input a 和 b 本來是 7 和 49，但隨後改成 32 和 48。所以應該讀入 32 和 48 而不是 7 和 49。再來看到在 70ns 時，進入 FINISH state，可以看到 output 確實是隨著 state 改變而改變，而且只維持 2 個 cycle，結果也正確(32 和 48 的最大公因數為 16)。

● Block diagram

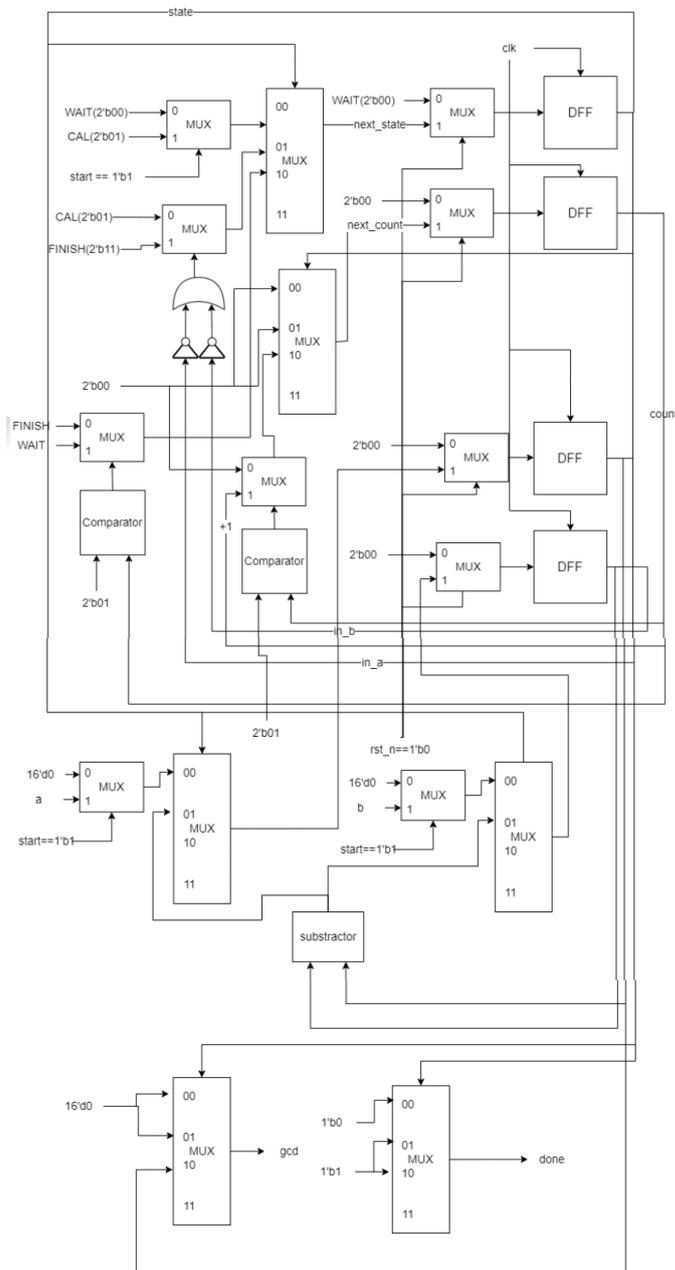

4. Booth multiplier

Booth multiplier 的功用是計算兩個 4 bit 2' s complement 相乘的值

- Code detail

1. Sequential Block

```
always@(posedge clk)begin
  if(!rst_n)begin
    state <= WAIT;
    count <= 2'b00;
  end
  else begin
    state <= next_state;
    count <= next_count;
    P <= next_P;
  end
end
end
```

在 positive edge 更新 state、count、P。state 處理的是所屬哪一個 state。count 處理的是 CAL state 中，我們需要 4 個 clock cycle 就會進入下一個 state FINISH。因此我們需要知道 count 的值才知道何時進入下一個 state。因為兩個 input a、b 都是 4 bit 2' s complement，所以我們只需要 4 個 clock cycle。P 處理的是我們在 CAL state 的運算是如何進行的並且 1 個 cycle 只會一次運算。

2. Combinational Block

```

always@(*)begin
  case(state)
    WAIT:begin
      p = 8'd0;
      next_count = 2'b00;
      if(start)begin
        next_state = CAL;
        A = 10'd0;
        A[9:5] = a;
        S = 10'd0;
        S[9:5] = -a;
        next_P = 10'd0;
        next_P[4:1] = b;
      end
      else next_state = WAIT;
    end
  end
end

```

WAIT state: 等待 $start == 1'b1$ ，並開始讀入兩個 4 bit input a 和 b，變數 A 的第 6 個 bit 到第 10 個 bit 設值為 a、變數 S 的第 6 個 bit 到第 10 個 bit 設值為 a 的 2's complement、變數 next_P 的第 2 個 bit 到第 5 個 bit 設值為 b 其他補上 0，並進入下一個 state CAL。若 $start == 1'b0$ ，還是在 WAIT state。Output $p = 16'd0$ 。

```

CAL:begin
  p = 8'd0;
  case(P[1:0])
    2'b00: next_P = P >>> 1;
    2'b01:begin
      next_P = (P + A)>>>1;
    end
    2'b10:begin
      next_P = (P + S)>>>1;
    end
    2'b11:next_P = P >>> 1;
  endcase
  if(count == 2'b11)begin
    next_count = 2'b00;
    next_state = FINISH;
  end
  else begin
    next_count = count + 2'b01;
    next_state = CAL;
  end
end
end

```

CAL state: 如果 P 的最右邊兩個 bit 是 01，next_P 的值更新為 $P + S$ ，如果 P 的最右邊兩個 bit 是 10，next_P 更新為 $P + A$ ，如果 P 的最右邊兩個 bit 是 00 或 11，維持原來的 P 也就是 next_P 設值為 P。判斷為後將所有的 bit 往右移，補上的 bit(MSB)則是依據是複數還是正數來補上 1 或 0。

```
FINISH:begin
    p = P[8:1];
    next_count = 2'b00;
    next_state = WAIT;
end
endcase
```

FINISH state: FINISH state 持續 4 個 cycle 就會進入下一個 state WAIT state。FINISH state 期間，output p 為算出的答案（兩數相乘）。


- Testbench

```
Booth_Multiplier_4bit bm(clk, rst_n, start, a, b, p);


initial begin
    @(negedge clk)
        error = 1'b0;
        rst_n = 1'b0;
    @(negedge clk)
        rst_n = 1'b1;
        a = 4'b0000;
        b = 4'b0000;
        repeat(2**4)begin
            repeat(2**4)begin
                tmp = a*b;
                $display("ans : %d", p);
                start = 1'b1;
                #(cyc);
                start = 1'b0;
                #(4*cyc)
                if(tmp!=p)error = 1'b1;
                else error = 1'b0;
                #(2*cyc);
                a = a + 8'd1;
            end
            b = b + 8'd1;
        end
    end
    #(cyc);
```

因為 2 個 input 都只有 4 個 bit，因此我便把所有可能的 input 列舉出來。其中，我多設 2 個變數 error 和 tmp 用來測試所計算相乘的結果是否正確。並且我用 $\$display$ 好用來印出我 multiplier 的結果。首先，我用兩層 repeat 來一一測試每個 input 組合。內層是美執行一次 a 加 1，外層是美執行一次 b 加 1。每次測試新的組合，我先計算新的組合相乘的結果並把結果存入我設的變數 tmp，error 設為 1'b0，並且 start==1'b1 維持 1 個 cycle。而因為我們知道計算需要 4 個 clock cycle，因此經過 4 個 clock cycle 之後，測試 tmp 是否等於 booth multiplier 所計算出的結果。如果不相等，將 error 拉成 1'b1，否則 error 為 1'b0。

- State diagram

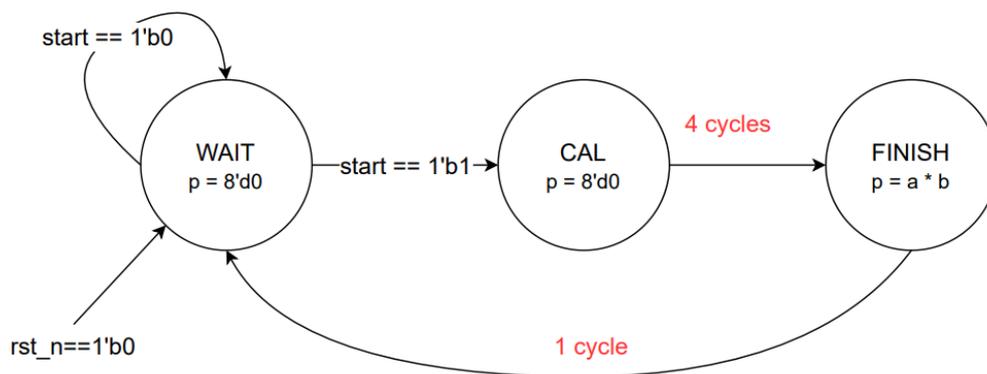

- 波形圖(部分)

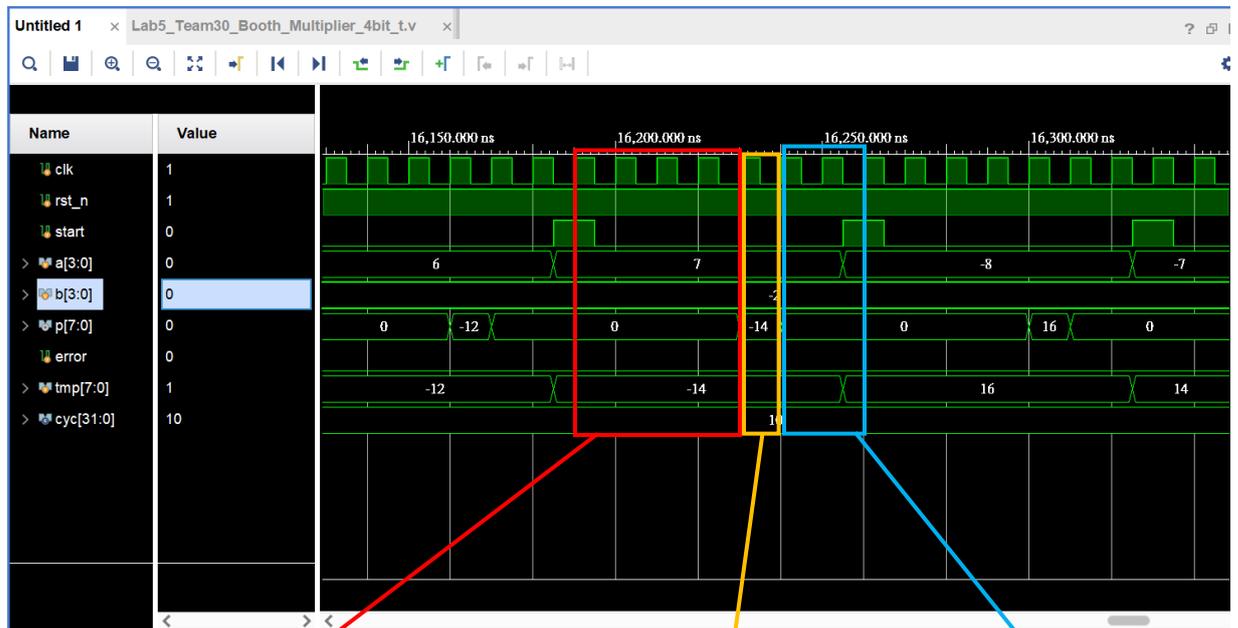


CAL state:經過 4 個 clock cycle 之後，進入下一個 state。Output p 為 7'd0。

FINISH state:經過 1 個 clock cycle 之後，進入下一個 state。Output 為 booth multiplier 所計算的結果。


WAIT state:在 start==1'b1 後 下一個 clock cycle 進入下一個 state。Output p 為 7'd0。

- Block diagram

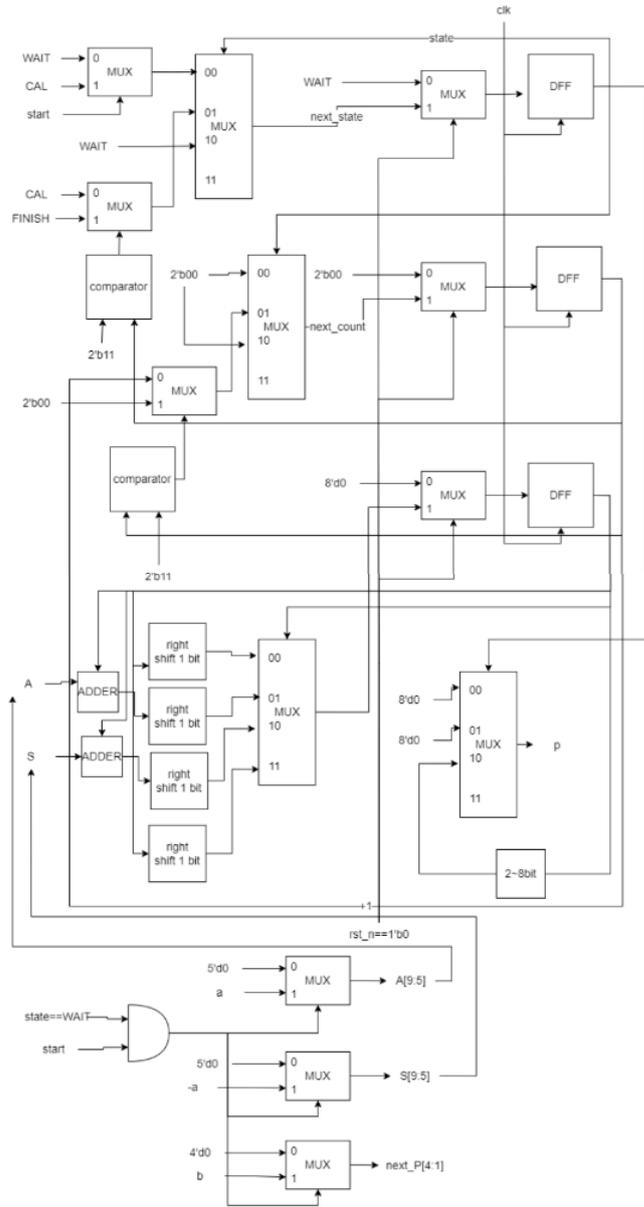

5. FPGA 1 – Mixed keyboard and audio modules together

Block diagram:

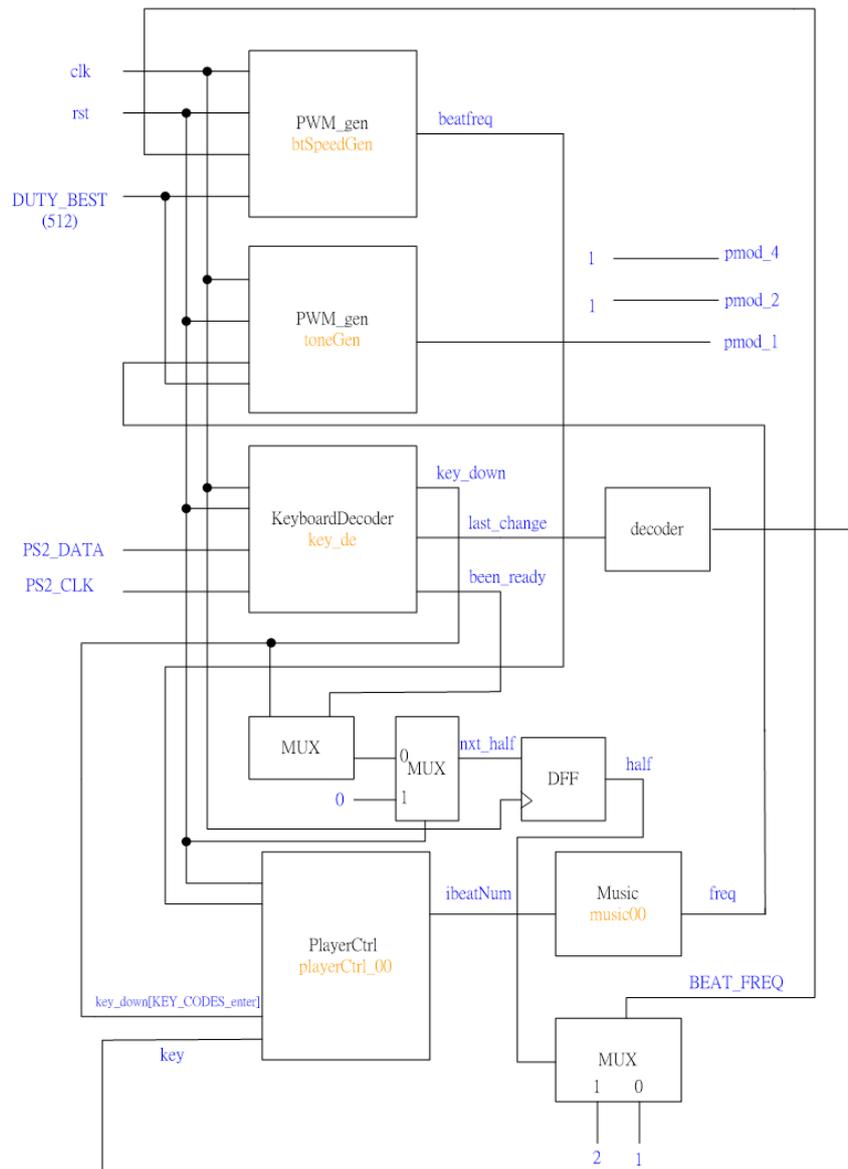

此 module 的 input 有 clk、rst、PS2_DATA 以及 PS2_CLK(來自 keyboard 的訊號)，output 是 PS2_DATA 和 PS2_CLK，以及 pmod_1、pmod_2，以及 pmod_4，連接到 audio 輸出音樂。在 submodule 方面我們使用一些在這次 basic question 中助教上傳的

modules，我們未更動 PWM_gen 和 KeyboardDecoder 直接拿來使用，而 PlayerCtrl 和 Music 我們更動了一些功能來符合題目的規定。在 module 中我們使用兩個 MUX 及一個 DFF，第一個 MUX 是一個 combinational always block，以 been_valid 和 key_down 作為 selection bits，如果 been_ready && enter 按下，則 half 設為 0；如果 been_ready && r 鍵按下，則 half 反轉，如果以上條件都沒有符合則 half 不變。接下來的 MUX 和 DFF 在 sequential block 中，如果 rst = 1 則 half 設為 0，反之則 half 在 posedge clk 改變值。

```
always @ (posedge clk, posedge rst) begin
  if (rst)
    half <= 1'b0;
  else
    half <= nxt_half;
end

always @ (*) begin
  if (been_ready && key_down[KEY_CODES_enter])
    nxt_half <= 1'b0;
  else begin
    if (been_ready && key_down[KEY_CODES_R])
      nxt_half = ~half;
    else
      nxt_half = half;
    end
end
```

half 接下來再連接到一個 MUX，以 half 作為 selection bit，來選擇音樂的頻率(1HZ or 2HZ)，

```

always @ (*) begin
if(half)
    BEAT_FREQ = 32'd2; // 0.5 sec
else
    BEAT_FREQ = 32'd1; // 1 sec
end

```

另外還有一個 decoder 可以把 last_change[7:0]轉換成 key[2:0]提供 PlayerCtrl 做判斷。

```

parameter [8:0] KEY_CODES_W = 9'b0_0001_1101; // W => 1D
parameter [8:0] KEY_CODES_S = 9'b0_0001_1011; // S => 1B
parameter [8:0] KEY_CODES_R = 9'b0_0010_1101; // R => 2D
parameter [8:0] KEY_CODES_enter = 9'b0_0101_1010; // enter => 5A

always @ (*) begin
case (last_change)
KEY_CODES_W : key = 3'b000;
KEY_CODES_S : key = 3'b001;
KEY_CODES_R : key = 3'b010;
KEY_CODES_enter : key = 3'b011;
default      : key = 3'b100;
endcase
end

```

● MUSIC

```

module Music (
input [4:0] ibeatNum,
output reg [31:0] tone
);


always @(*) begin
case (ibeatNum) // 1/4 beat
5'd0 : tone = `C4;
5'd1 : tone = `D4;
5'd2 : tone = `E4;
5'd3 : tone = `F4;
5'd4 : tone = `G4;
5'd5 : tone = `A4;
5'd6 : tone = `B4;
5'd7 : tone = `C5;
5'd8 : tone = `D5;
5'd9 : tone = `E5;
5'd10 : tone = `F5;
5'd11 : tone = `G5;
5'd12 : tone = `A5;
5'd13 : tone = `B5;

```

我們在 code 的開頭 define 了 C4~C8 的頻率，因此在這個 module 中我們只需要用一個 case，根據 ibeatNum 排列出對應的 tone 即可。

● PlayerCtrl

Block diagram:

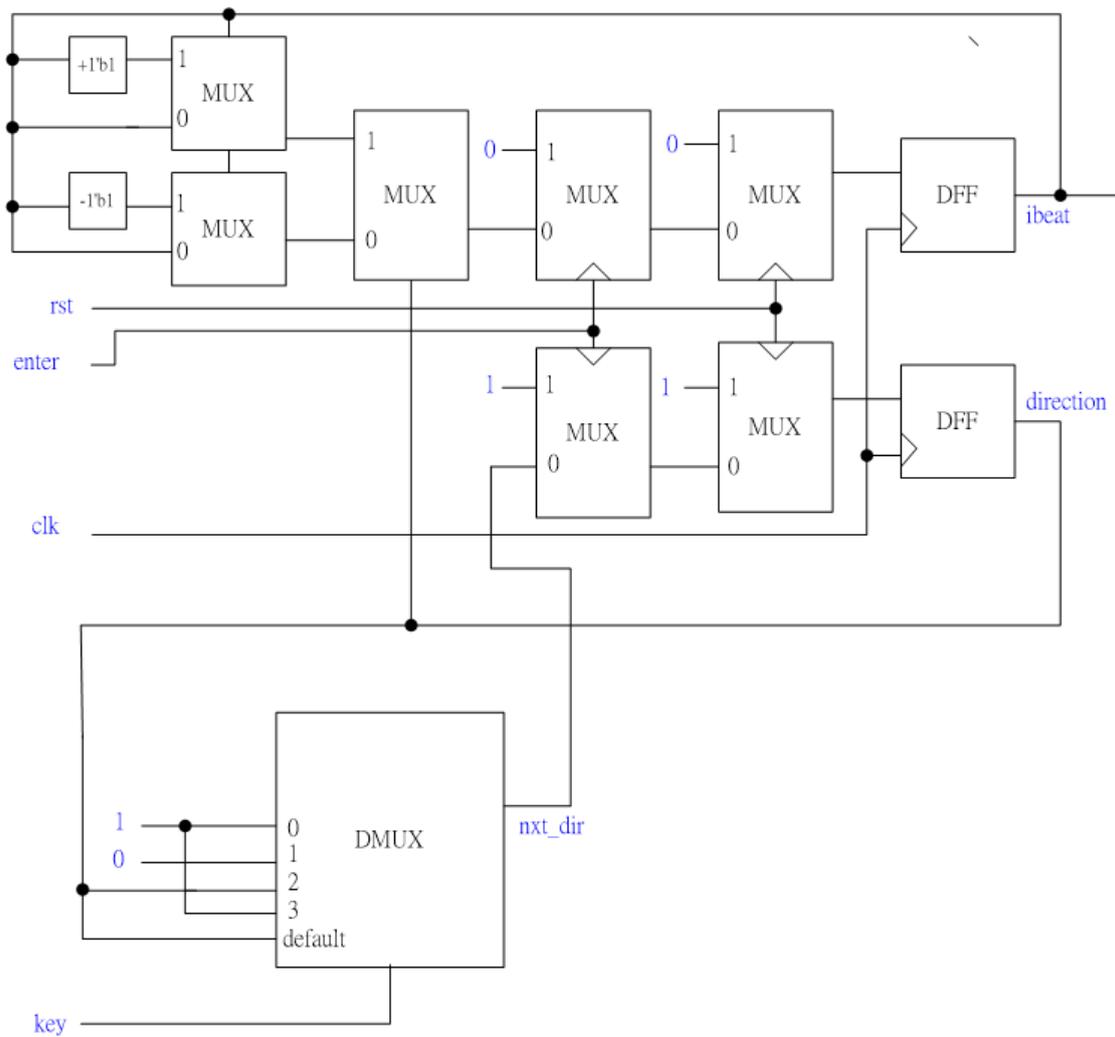

PlayerCtrl 的 input 有 `clk`, `rst`, `enter`, `key`, output 是 `ibeat`,
module 中有 `direction` 表示 `ibeat` 每個 cycle 要增加或減少。

```

always @(posedge clk, posedge rst, posedge enter) begin
    if (rst)begin
        ibeat <= 0;
        direction <= 1'b1;
    end
    else begin
        if (enter) begin
            ibeat <= 0;
            direction <= 1'b1;
        end
        else begin
            direction <= nxt_dir;
            if (direction) begin
                if(ibeat < BEATLEAGTH)
                    ibeat <= ibeat + 1;
                else
                    ibeat <= ibeat;
            end
            else begin
                if(ibeat > 5'd0)
                    ibeat <= ibeat - 1;
                else
                    ibeat <= ibeat;
            end
        end
    end
end
end
end

```

我們在 sequential always block 中用兩個 DFF 前面串上幾個 MUX 來進行判斷，這邊的 rst、enter 都是 asynchronous reset，如果沒有要 reset 的話就會判斷 direction 如果是 1 的話表示音階要上升，就讓 ibeat 隨著 clk 增加直到 BEATLEAGTH，如果是 0 音階會下降，就讓 ibeat 減少直到 0。

```

always @ (*) begin
    case(key)
        3'b000: // w
            nxt_dir = 1'b1;
        3'b001: // s
            nxt_dir = 1'b0;
        3'b010: // r
            nxt_dir = direction;
        3'b011: // enter
            nxt_dir = 1'b1;
        default:
            nxt_dir = direction;
    endcase
end
end

```

另外，在 combinational block 中我們使用一個 DMUX，以 key 做為 selection bits，key = 0 表示 w 鍵、1 為 s 鍵、2 為 r 鍵、3 為 enter 鍵。按下 w 和 enter 時 direction 會變成 1，按下 r 時 direction 不變。

6. Fpga 2 Vending machine

Vending machine 在 fpga 上模擬。在 fpga 上有 5 個功能按鈕，上面的按鈕代表 reset，左邊的按鈕代表投入 5 元，中間的按鈕代表投入 10 元，右邊的按鈕代表投入 50 元，下面的按鈕代表取消交易。鍵盤上有 4 個功能鍵，A 代表 75 元的咖啡，S 代表 50 元的可樂 (坑錢!)，D 代表 30 元的烏龍茶，F 代表 25 元的水。

我設計的 vending machine 共有兩個 state 一個是 INSERT state，處理投錢進販賣機。另一個 state 是 MAKE_CHANGE state，處理如果有找零錢每一秒找 5 元。

- Code Detail

1. Finite State Machine (Sequential Part)

```
// finite state machine
always@(posedge clk)begin
    if(rst)begin
        money <= 8'd0;
        state <= INSERT;
    end
    else begin
        state <= next_state;
        if(state == MAKE_CHANGE)begin
            if(one_sec_dclk)money <= next_money;
            else money <= money;
        end
        else money <= next_money;
    end
end
```

state 代表目前的 state 是哪一個 state，並在 positive edge clock 更新 state。money 代表投入販賣機的錢，但在 state 是

MAKE_CHANGE 的時候比較特別，如果販賣機要找零錢，他會每過 1 秒找 5 元。因此我設計了一個 one second clock divider 來處理這種狀況，只有 one second clock divider 等於 1'b1 時會更新 money 的值。

2. One Second Clock Divider

```
// create one second clock divider
always@(posedge clk)begin
    if(state != MAKE_CHANGE)begin
        one_sec_count <= 27'd0;
        one_sec_dclk <= 1'b0;
    end
    else begin
        one_sec_count <= next_one_sec_count;
        one_sec_dclk <= next_one_sec_dclk;
    end
end

always@(*)begin
    if(one_sec_count == 27'd99999999)begin
        next_one_sec_count = 27'd0;
        next_one_sec_dclk = 1'b1;
    end
    else begin
        next_one_sec_count = one_sec_count + 27'd1;
        next_one_sec_dclk = 1'b0;
    end
end
```

One Second Clock Divider 是由一個 27 bit counter 所組成，並由這個 counter 來控制 one_sec_dclk 的訊號。因為我們希望在進入 MAKE_CHANGE state 的時候才會開始 1 秒 1 秒找錢，所以這個 One Second Clock Divider 我設計在進入 MAKE_CHANGE state 才会有作用，不是在 MAKE_CHANGE state one_sec_dclk 和 計算 counter 的變數 one_sec_count 設為 0。

3. Finite State Machine (Combinational Part)

在 Finite state machine combinational block，我們只需要著重於 money 和 state。因此我便把會把 money 和 state 這 2 個變數更新的情況列舉出來。

INSERT state:

```
always@(*)begin
  case(state)
    INSERT:begin
      if(insert_five)begin
        if(money + 8'd5 <= 8'd100)next_money = money + 8'd5;
        else next_money = money;
        next_state = INSERT;
      end
      else if(insert_ten)begin
        if(money + 8'd10 <= 8'd100)next_money = money + 8'd10;
        else next_money = money;
        next_state = INSERT;
      end
      else if(insert_fifty)begin
        if(money + 8'd50 <= 8'd100)next_money = money + 8'd50;
        else next_money = money;
        next_state = INSERT;
      end
      else if(cancel)begin
        next_money = money;
        if(money == 8'd0)next_state = INSERT;
        else next_state = MAKE_CHANGE;
      end
    end
  endcase
end
```

上面的 code 列舉出在 INSERT state 5 個按鈕按下的個別的情況。insert_five 表示投入 5 元的按鈕經過處理的訊號、insert_ten 表示投入 10 元的按鈕經過處理的訊號、insert_fifty 表示投入 50 元的按鈕經過處理的訊號、cancel 表示取消交易的按鈕經過處理的訊號。因為根據 spec，我們最多只能投 100 元。因此我們需要處理如果投錢的額度超過 100 元的情況。這裡需要注意的是，money 應該設為幾個 bit。如果目前的錢是 100 元再按下投入 50 元的按鈕，判

斷式中會跟 100 元比較。因此我們應該設 money 為 8 個 bit，

100+50 才不會 overflow。

```
else if(key_valid && key_down[last_change] == 1'b1)begin
    if(last_change == KEY_CODES[0])begin
        if(money >= 8'd75)begin
            next_money = money - 8'd75;
            next_state = MAKE_CHANGE;
        end
        else begin
            next_money = money;
            next_state = INSERT;
        end
    end
    else if(last_change == KEY_CODES[1])begin
        if(money >= 8'd50)begin
            next_money = money - 8'd50;
            next_state = MAKE_CHANGE;
        end
        else begin
            next_money = money;
            next_state = INSERT;
        end
    end
    else if(last_change == KEY_CODES[2])begin
        if(money >= 8'd30)begin
            next_money = money - 8'd30;
            next_state = MAKE_CHANGE;
        end
        else begin
            next_money = money;
            next_state = INSERT;
        end
    end
    else if(last_change == KEY_CODES[3])begin
        if(money >= 8'd25)begin
            next_money = money - 8'd25;
            next_state = MAKE_CHANGE;
        end
        else begin
            next_money = money;
            next_state = INSERT;
        end
    end
    else begin
        next_money = money;
        next_state = INSERT;
    end
end
```

上面的 code 處理鍵盤按下 A、S、D、F 四種情形，如果符合其中一種情形，會進入 state INSERT。並且根據所按下的鍵扣掉所對應

的錢。

MAKE_CHANGE state:

```
MAKE_CHANGE:begin
    if(money > 0)begin
        next_money = money - 8'd5;
        next_state = MAKE_CHANGE;
    end
    else begin
        next_money = 8'd0;
        next_state = INSERT;
    end
end
```

上面的 code 處理在 MAKE_CHANGE state，如果目前的錢大於 0，就要找錢，next_state 也還是 MAKE_CHANGE。如果不是的話，next_state 要回到 INSERT state。

4. LED:

```
always@(*)begin
    if(state == INSERT)begin
        if(money >= 8'd75)LED = 4'b1111;
        else if(money >= 8'd50)LED = 4'b0111;
        else if(money >= 8'd30)LED = 4'b0011;
        else if(money >= 8'd25)LED = 4'b0001;
        else LED = 4'b0000;
    end
    else LED = 4'b0000;
end
```

上面處理 LED 燈何時亮。我設計的是在 INSERT state LED 才會根據現有的錢來亮那些燈。LED 亮代表可以買那一種飲料，從左到右代表咖啡、可樂、烏龍茶和水。在 INSERT state，如果目前的錢大於 75 元，可以買任何一種飲料，如果目前的錢大於 50 元，可以買除

了咖啡之外任何一種飲料，依飲料價格類推。如果不再 INSERT state 的話，LED 不會亮，代表此狀態不能買飲料。

5. Seven Segment:

SevenSegment 這個 module 要顯示投入販賣機的錢有多少。因此我們需要 input 之前在 top module 寫的 money 當作 SevenSegment 的 input(變數 num)。

```
module SevenSegment(  
    input clk,  
    input rst,  
    input [6:0] num,  
    output reg [6:0] Seven_Segment,  
    output reg [3:0] AN  
);  
    reg [18:0] clock_divider;  
    reg [3:0] display_num;  
    wire [1:0] activating_LED;  
  
    always@(posedge clk)begin  
        if(rst)begin  
            clock_divider <= 19'd0;  
        end  
        else begin  
            clock_divider <= clock_divider + 19'd1;  
        end  
    end  
    assign activating_LED = clock_divider[18:17];  
    always@(*)begin  
        case(activating_LED)  
            2'b00:AN = 4'b1110;  
            2'b01:AN = 4'b1101;  
            2'b10:AN = 4'b1011;  
            2'b11:AN = 4'b0111;  
        endcase  
    end  
end
```

SevenSegment 是主要是由 counter 所構成，並利用 counter 所形成的訊號來控制 4 個 7 段顯示器顯示的順序。我設計的 counter 是 19 bit 最左邊兩個 bit 是來控制四個 7 段顯示器(從左到右 4 個 7 段顯示器代表 11、10、01、00)。Counter 是隨著 fpga 的 clock 來累加，而 17 個 bit 最多可以累加到 2 個 17 次方，剛好是接近 1 毫秒，也就是人類視覺暫留的時間。

```


always@(*)begin
  case(AN)
    4'b1110:begin
      if(num == 7'd100)display_num = 7'd0;
      else if(num >= 7'd90)display_num = num - 7'd90;
      else if(num >= 7'd80)display_num = num - 7'd80;
      else if(num >= 7'd70)display_num = num - 7'd70;
      else if(num >= 7'd60)display_num = num - 7'd60;
      else if(num >= 7'd50)display_num = num - 7'd50;
      else if(num >= 7'd40)display_num = num - 7'd40;
      else if(num >= 7'd30)display_num = num - 7'd30;
      else if(num >= 7'd20)display_num = num - 7'd20;
      else if(num >= 7'd10)display_num = num - 7'd10;
      else display_num = num;
    end
    4'b1101:begin
      if(num == 7'd100)display_num = 7'd0;
      else if(num >= 7'd90)display_num = 7'd9;
      else if(num >= 7'd80)display_num = 7'd8;
      else if(num >= 7'd70)display_num = 7'd7;
      else if(num >= 7'd60)display_num = 7'd6;
      else if(num >= 7'd50)display_num = 7'd5;
      else if(num >= 7'd40)display_num = 7'd4;
      else if(num >= 7'd30)display_num = 7'd3;
      else if(num >= 7'd20)display_num = 7'd2;
      else if(num >= 7'd10)display_num = 7'd1;
      else display_num = 7'd10;
    end
    4'b1011:begin
      if(num==7'd100)display_num = 7'd1;
      else display_num = 7'd10;
    end
    4'b0111:begin
      display_num = 7'd10;
    end
    default:begin
      display_num = 7'd10;
    end
  endcase
end

```

接下來，根據是哪一個 7 段顯示器是可以亮的，我們依據 num 來判斷要顯示的數字為何。例如，如果是最右邊的 7 段顯示器是可以亮的，我們要依據 num 的個位數是甚麼數字來決定要顯示什麼。接下來依此類推十位數及百位數，也要注意如果 num 沒有十位數是不用顯示十位數的，在把條件列入進去。最後，display_num 代表要顯示的是什麼數字，我們再把對應的數字寫入七段顯示器的 7bit 就完成了。

Debounce circuit:

Block diagram:

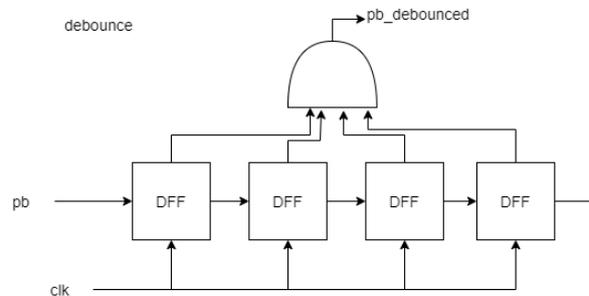

Debounce circuit 由 1 個 combinational circuit 和 4 個 sequential circuit (4 個 D flip flop) 所組成。


Combinational circuit 來判斷 4 個 d flip flop 是否都是 1，如果是 output pb_debounced 等於 1 反之為 0。

Sequential circuit 來儲存更新 d flip flop 的值，每一個 clock cycle 的 positive edge，input pb 饋給第一個 d flip flop，第一個 d flip flop 的值饋給第二個 d flip flop，依此類推。

```
module Debounce(  
    input clk,  
    input pb,  
    output wire debounced  
);  
    reg [3:0]DFF;  
    always@(posedge clk)begin  
        DFF[3:1] <= DFF[2:0];  
        DFF[0] <= pb;  
    end  
    assign debounced = (DFF == 4'b1111) ? 1'b1 : 1'b0;  
endmodule
```

One pulse circuit:

Block diagram:

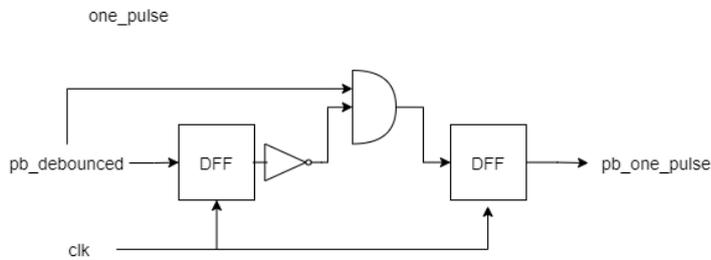


One pulse circuit 的作用是要 output 一個 clock cycle 的波。




Input 是 debounced 過後的波和 clock。

```
module One_Pulse(
    input clk,
    input debounced,
    output reg one_pulse
);
    reg pb_delay;
    always@(posedge clk)begin
        one_pulse <= debounced & (!pb_delay);
        pb_delay <= debounced;
    end
endmodule
```

- State diagram

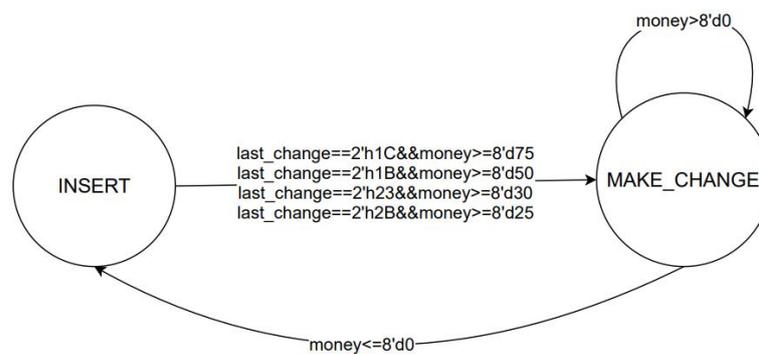

● Block diagram

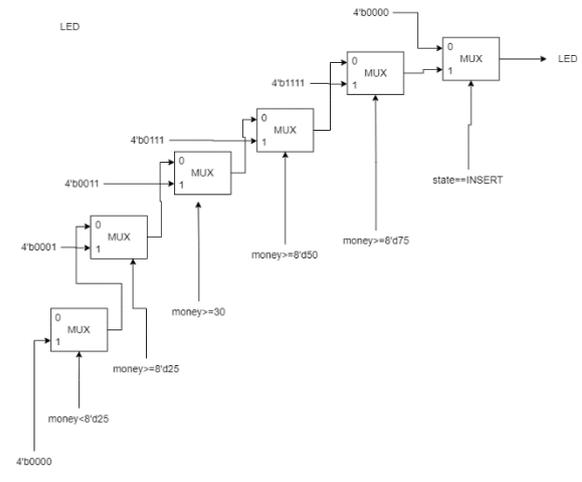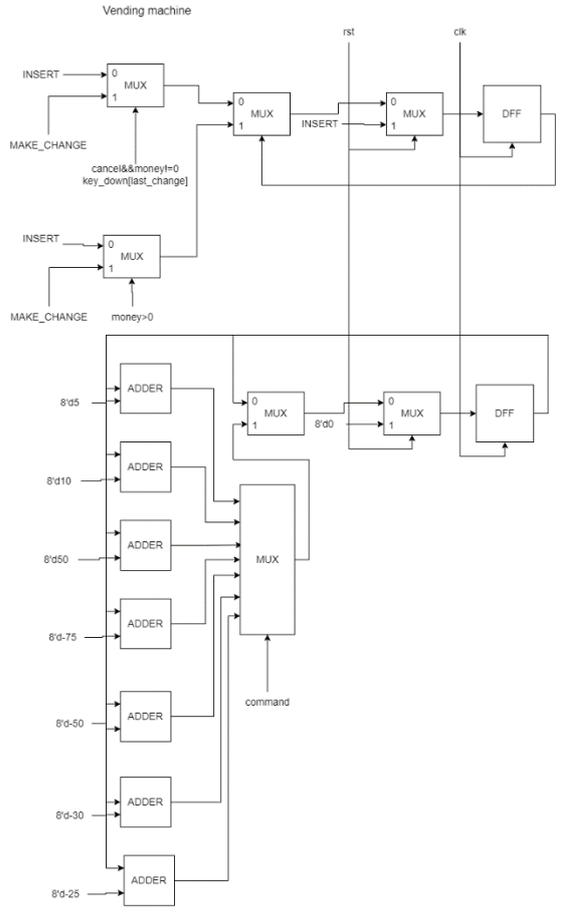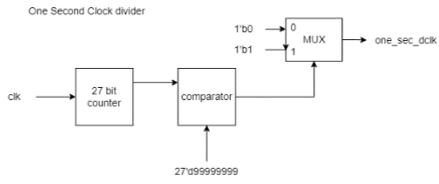

7. 心得

洪聖祥：這次 lab 雖然沒有很難但畫 block diagram 花了最多時間，詳細畫出設計細節就比較困難了。我自己畫完都不知道自己畫的對不對，我非常非常非常擔心 final project report 要畫 block diagram 要怎麼畫，如果一旦把 module 設計得很複雜而且很多功能，block diagram 會變得又大又難看。經過 5 次 lab，只有前兩次的 block diagram 最好畫，越到後面的 lab 我對畫圖感到恐懼。Keyboard 的部分我覺得蠻簡單的，只要知道一些訊號是有什麼作用的就好了。不用知道底層的細節。

劉奇泓：這次的 lab 第一次運用到 keyboard 和 audio，上星期二課堂在教 keyboard and audio 時我因為身體不適在家休息，結果到了做 lab 的時候我對 keyboard 的運作和 submodule 的細節都不清楚，因此在做 fpga 第一題的時候花了很多時間釐清各個 submodule 的功能，幸好最終有完成 fpga 的 demo，也讓我更熟悉了 keyboard 和 audio 的運作。希望這些經驗都能累積起來，往最後一個 lab 邁進，期末考和 project 也都能順順利利。

8. 分工

洪聖祥：advanced question 3、4，fpga 2。

劉奇泓: advanced question 1、2 , fpga 1。