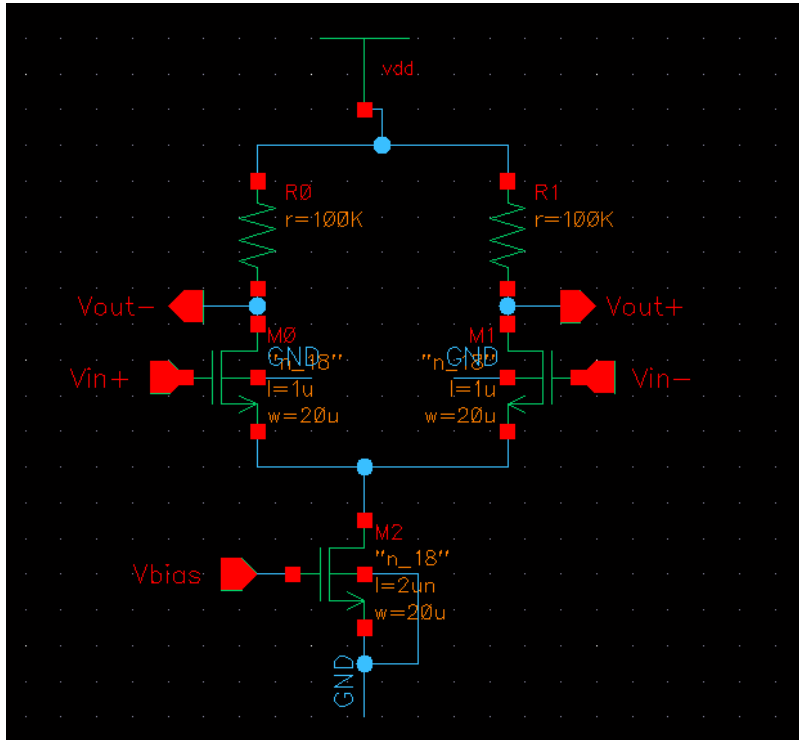


2017 Analog IC Design Homework 3

103061119 陳佳怡

1. (a)



M0 W=20um ; L=1um ; m=1

M1 W=20um ; L=1um ; m=1

M2 W=20um ; L=2um ; m=1

Vb DC=0.362V

```

hw3_1_a
.protect
.lib 'cic018.l' TT
*.inc 'hw3_1_a.spi'
.temp 25
.unprotect
.option post
.option acout=0


RR1 vdd Vout+ 100K
RR0 vdd Vout- 100K
MM2 net28 Vbias GND GND n_18 W=20u L=2u m=1
MM1 Vout- Vin- net28 GND n_18 W=20u L=1u m=1
MM0 Vout+ Vin+ net28 GND n_18 W=20u L=1u m=1

Vbias Vbias gnd 0.362
Vin- Vin- gnd DC=1.8 AC=0.5 0 $Adm
Vin+ Vin+ gnd DC=1.8 AC=0.5 180 $Adm
*Vin- Vin- gnd DC=0.6 AC=1 $Acm
*Vin+ Vin+ gnd DC=0.6 AC=1 $Acm
Vdd Vdd gnd 1.8

.OP
.AC DEC 10000 10 1G
.probe AC V(Vout+,Vout-) $Adm
.probe AC V(Vout+) $Acm

.end


```

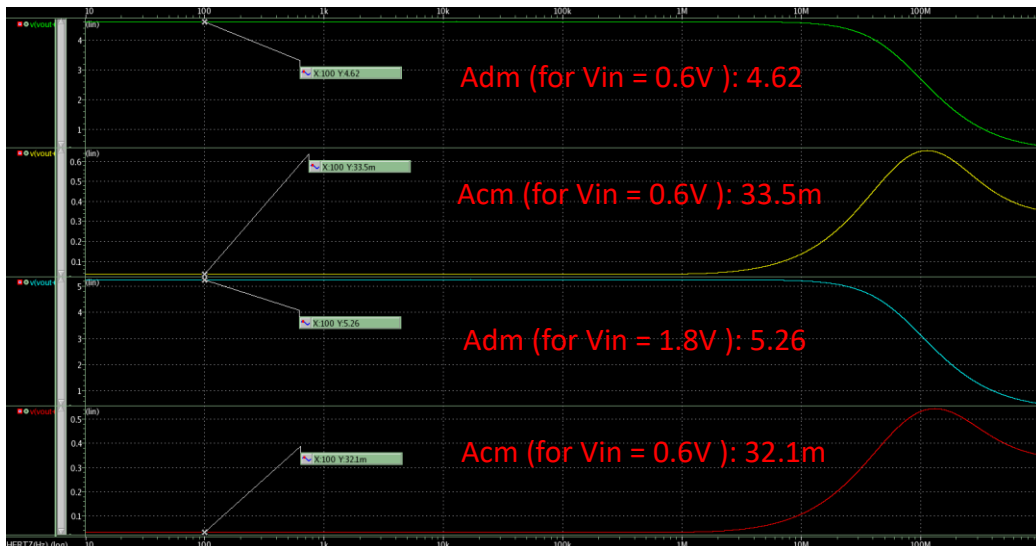

comment:

這次要調變三顆 mos 並測量 Adm 和 Acm，一開始我都讓三顆 mos 的 size 相同，先調 Vbias，發現當 W 變小時，gain 會變小，因為 Adm 和 Acm 皆與 gm 呈正相關，但是後來調很久會發現，如果讓三顆 mos 都維持一樣的 size，那在 Vin=0.6 和 1.8 分別在 Adm 和 Acm 的四種狀況下必有其中一種不合，例如說 Vin=0.6 的 Adm 如果剛好等於 4.5，則 Vin=1.8 時 Acm 必然會超過 0.05，所以我改變了 M2，可能是因為 M2 影響 Rss，所以 M2 不能和 M1 以及 M0 維持相同的大小。

(b)

 

$$R = 100k\Omega \parallel 100k\Omega = \frac{1}{\frac{1}{100k} + \frac{1}{100k}} = 50k\Omega$$

$$C = C_{gd} + C_{db} = C_{stray} = 27.5202\text{pF}$$


$$\Rightarrow \frac{1}{RC} = \frac{1}{50k \times 27.5202e-12} = 72.6\text{MHz}$$

```

subckt
element 0:mm2      0:mm1      0:mm0
model   0:n_18.1   0:n_18.1   0:n_18.1
region  Saturati   Cutoff     Cutoff
id      4.0630u    2.0315u    2.0315u
ibs     -6.267e-22 -720.3326a -720.3326a
ibd     -720.3316a -2.3684f   -2.3684f
vgs     362.0000m   414.3391m   414.3391m
vds     485.6609m   1.1112     1.1112
vbs     0.          -485.6609m -485.6609m
vth     348.8654m   469.3900m   469.3900m
vdsat   65.5032m   50.2404m   50.2404m
vod     13.1346m   -55.0509m  -55.0509m
beta    3.0304m    6.2725m    6.2725m
gam_eff 507.4459m    519.5784m   519.5784m
gm      85.0243u    51.0913u    51.0913u
gds     686.1149n   640.7561n   640.7561n
gmb     17.6967u    8.0947u     8.0947u
cdtot   27.6281f     23.5202f    23.5202f
cgtot   196.7657f    51.5826f    51.5826f
cstot   190.2710f    40.2953f    40.2953f
cbtot   110.2742f    61.6470f    61.6470f
cgs     151.0918f    19.6154f    19.6154f
cgd     7.2126f     7.6707f     7.6707f


```

(c)

 

因為在低頻率時，C 的值非常大，因此 Acm 受到影響變得非常小，但是當 DP 進入高頻區時，C 的值變得很小，只剩下 R 在影響 Acm，因此 Acm 在高頻區產生劇烈的變化。

2. (a)

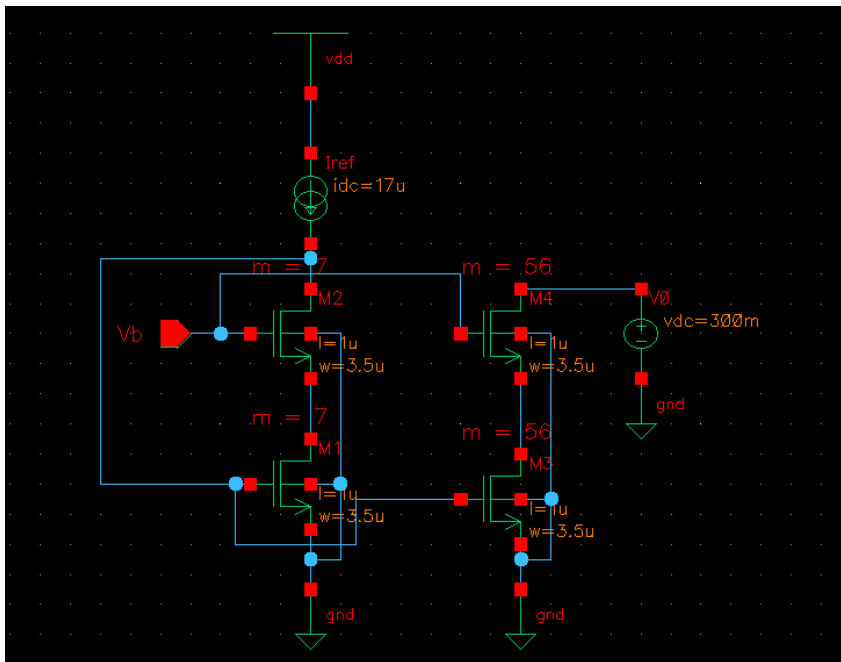

M1 W=3.5um ; L=1um ; m=7

M2 W=3.5um ; L=1um ; m=7

M3 W=3.5um ; L=1um ; m=56

M4 W=3.5um ; L=1um ; m=56

Vb DC=0.6V

```

hw3_2_a
.protect
.lib 'cic018.l' TT
*.inc 'hw3_2_a.spi'
.temp 25
.unprotect
.option post
.param W1 = 3.5u L1 = 1u Vb = 0.5 m1 = 20


MM4 Vout Vb net9 gnd! n_18 W=W1 L=L1 m=56
MM3 net9 net19 gnd! gnd! n_18 W=W1 L=L1 m=56
MM2 net19 Vb net17 gnd! n_18 W=W1 L=L1 m=7
MM1 net17 net19 gnd! gnd! n_18 W=W1 L=L1 m=7

Vdd Vdd gnd 1.8
*Vb Vb gnd 0.6
Iref Vdd net19 17u
Vout Vout gnd 0.3

.OP
.dc Vout 0 0.5 0.0001

.end

```

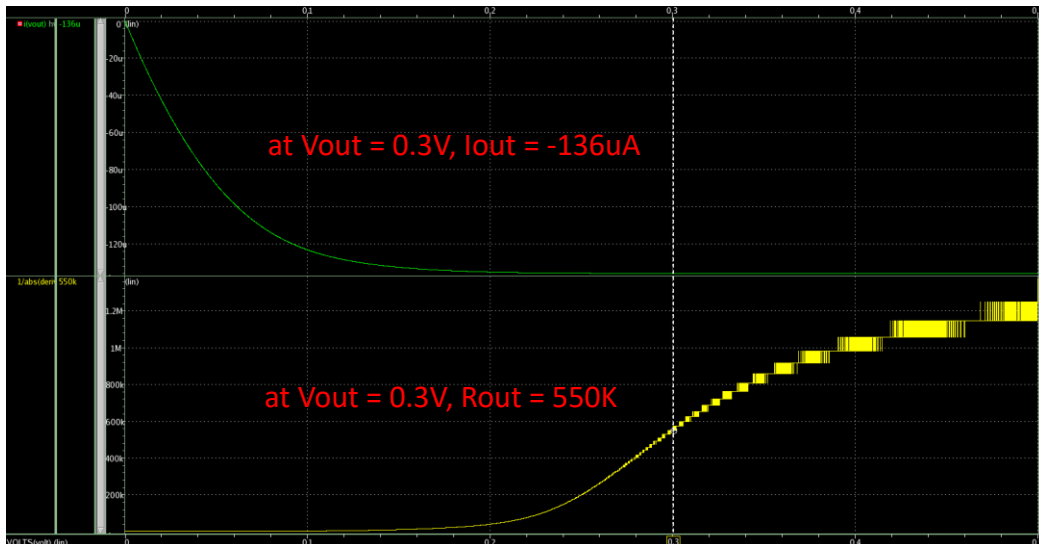

Comment:

因為這題限定 V_{out} 必須在 $0.3V$ ，又必須要達到 8 倍的 mirror current 和超過 $500K$ 的 R_{out} ，所以 W 必須非常大，但又因為製程上限的限制，所以必須利用並聯的方式增加 W ，加上 V_{bias} 也是重要的因素，因為 V_{bias} 越大， I_{out} 越大，但是 R_{out} 卻越小，因此才必須藉由大幅調整 W 才能符合條件。一開始我已經把 W 調至上限了， R 卻只有幾十 K ，又不能調整 V_{bias} ，因為會使得 I_{out} 變小，所以只能調整 m 利用並聯來增加寬度，甚至有兩顆 mos 必須到 $m=56$ 最後才能符合條件。

(b)

1° M_b 's operation region
 $M_b \rightarrow$ diode connected $\rightarrow V_{D_{Sb}} = V_{G_{Sb}} \rightarrow V_{D_{Sb}} > V_{G_{Sb}} - V_{THb} \rightarrow$ always in sat. region.

2° M_S 's operation region
 M_S 's gate connected to M_b 's gate $\rightarrow V_{G_{S5}} = V_{G_{Sb}}, V_{G_{S6}} = V_{G_{Sb}} - V_{D_{S5}}, V_{G_{S6}} > V_{TH}$
 $\Rightarrow V_{G_{S6}} = V_{G_{Sb}} - V_{D_{S5}} = V_{G_{S5}} - V_{D_{S5}} > V_{TH} \Rightarrow V_{D_{S5}} < V_{G_{S5}} - V_{TH} \rightarrow$ in linear region.

3° $\because M_1 = M_2 \therefore V_b = V_{ov1} + V_{ov2} + V_{TH2} = 2V_{ov} + V_{TH} \Rightarrow M_S: V_{G_{S5}} = V_b = 2V_{ov} + V_{TH}, V_{D_{S5}} = V_{ov}$
 $M_b: V_{D_{S6}} = V_{ov}$

4° currents are the same in M_S and M_b :

$$\begin{cases} I_{D_b} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_b V_{ov}^2 & (\text{saturation}) \\ I_{D_S} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_S [2(V_{G_{S5}} - V_{TH})V_{ov} - V_{ov}^2] & (\text{linear}) \end{cases}$$

$$\Rightarrow I_{D6} = I_{D5} \Rightarrow \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_6 V_{ov}^2 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_5 [2(V_{GS5} - V_{TH}) V_{ov} - V_{ov}^2], \quad V_{GS5} = 2V_{ov} + V_{TH} \text{ (设计)}$$


$$\Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_6 V_{ov}^2 = \left(\frac{W}{L}\right)_5 (3V_{ov}^2) \Rightarrow \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_6}{\left(\frac{W}{L}\right)_5} = 3 = \frac{1}{3} \Rightarrow \text{设计 } M_6, M_3, M_4 = \frac{W}{L}$$

$$M_5 = \frac{W}{3L}$$

$$V_{in1} = V_{DS6} + V_{DS5} = V_{TH} + 2V_{ov} *$$

$$V_{in2} = V_{GS3} = V_{TH} + V_{ov} *$$
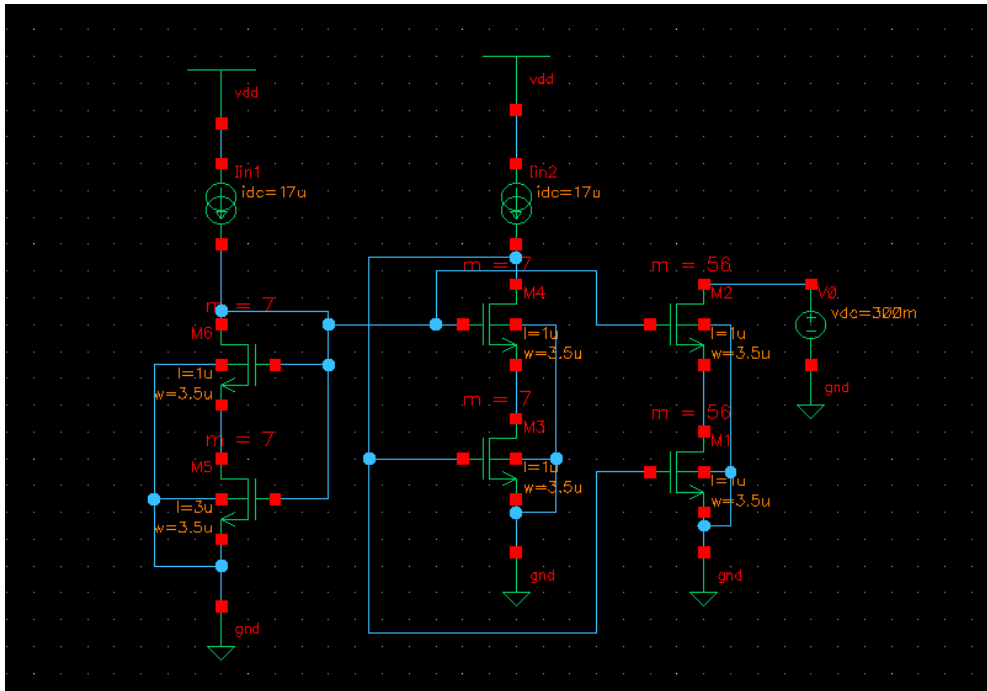
$$V_{out} = V_{DS2} + V_{DS1} = 2V_{ov} *$$



```

hw3_2_a
.protect
.lib 'cic018.l' TT
*.inc 'hw3_2_a.spi'
.temp 25
.unprotect
.option post
.param W1 = 3.5u L1 = 1u Vb = 0.5 m1 = 20

MM2 Vout Vb net13 gnd n_18 W=3.5u L=1u m=56
MM1 net13 net23 gnd gnd n_18 W=3.5u L=1u m=56
MM4 net23 Vb net21 gnd n_18 W=3.5u L=1u m=7
MM3 net21 net23 gnd gnd n_18 W=3.5u L=1u m=7
MM5 net1 Vb gnd gnd n_18 W=3.5u L=3u m=7
MM6 Vb Vb net1 gnd n_18 W=3.5u L=1u m=7

Vdd Vdd gnd 1.8
*Vb Vb gnd 0.6
Iin2 Vdd net23 DC=17u
Iin1 Vdd Vb DC=17u
Vout Vout gnd 0.3

.OP
.dc Vout 0 0.5 0.0001

.end

```

```

subckt
element 0:mm2 0:mm1 0:mm4 0:mm3 0:mm5 0:mm6
model 0:n 18.1 0:n 18.1 0:n 18.1 0:n 18.1 0:n 18.1 0:n 18.1
region Saturati Saturati Saturati Saturati Linear Saturati
id 134.6335u 134.6335u 17.0000u 17.0000u 17.0000u 17.0000u
ibs -1.0348f -2.557e-20 -131.8644a -3.229e-21 -3.229e-21 -133.0471a
ibd -5.3696f -1.0348f -992.8154a -131.8579a -133.0407a -1.1128f
vgs 439.5614m 443.7495m 438.4389m 443.7495m 497.3755m 437.9103m
vds 242.1859m 57.8141m 384.8130m 58.9366m 59.4652m 437.9103m
vbs -57.8141m 0. -58.9366m 0. 0. -59.4652m
vth 403.7588m 392.9847m 402.8762m 392.9762m 341.7780m 402.5701m
vdsat 79.7495m 87.1147m 79.6373m 87.1194m 147.5276m 79.5286m
vod 35.8026m 50.7648m 35.5627m 50.7733m 155.5975m 35.3402m
beta 60.8883m 60.8306m 7.6106m 7.6038m 2.4644m 7.6104m
gam eff 509.0411m 507.4460m 509.0716m 507.4460m 507.4460m 509.0859m
gm 2.5488m 2.0337m 322.2187u 257.8701u 131.6295u 322.4067u
gds 38.2779u 1.2353m 3.9110u 149.9604u 211.0215u 3.7949u
gmb 510.5769u 426.5933u 64.3054u 54.0727u 27.1607u 64.2516u
cdtot 290.6263f 497.0162f 34.8819f 61.2423f 367.1239f 34.4642f
cgtot 1.1645p 1.3067p 145.1187f 163.0871f 572.7222f 144.9210f
cstot 1.2587p 1.3548p 157.2222f 169.3211f 542.1776f 157.0135f
cbtot 749.6284f 795.1959f 92.4882f 99.3479f 194.2590f 92.0843f
cgs 950.4674f 1.0460p 118.3214f 130.7970f 406.0880f 118.0717f
cgd 71.8040f 146.1610f 8.8575f 17.9213f 143.4360f 8.8454f

```

```

***** operating point information tnom= 25.000 temp= 25.000 *****
***** operating point status is all simulation time is 0.
node =voltage node =voltage node =voltage
+0:net1 = 59.4652m 0:net13 = 57.8141m 0:net21 = 58.9366m
+0:net23 = 443.7495m 0:vb = 497.3755m 0:vdd = 1.8000
+0:vout = 300.0000m

```

Comment:

lout 的模擬算很準確，但是 Vb 卻差了有點多，會不準確的原因應該是當作 current mirror 的 M5 和 M6 的 size 比例時，並未考慮 channel length modulation effect 和 body effect 等等，而影響 mirror 出來的 bias 電壓不準確。使用 current mirror 給 bias voltage 的好處是比較穩定，因為是用固定電流來給電壓，會比直接使用 ideal voltage source 來的好。(在第三題有證明到)

3. (a)

```
hw3_3_a
.proTECT
.lib 'cic018.l' TT
*.inc 'hw3_3_a.spi'
.temp 25
.unprotect
.option post


MM1 Vout Vin gnd gnd n_18 W=40u L=2u m=1
MM0 Vout Vb vdd vdd p_18 W=5u L=2u m=1

Vdd Vdd gnd 1.5
Vb Vb gnd 1
Vin Vin gnd 0.228

.OP
.dc Vin 0 1.5 0.0001

.alter
.prot
.lib "cic018.l" SF
.unprot
.alter
.prot
.lib "cic018.l" FS
.unprot


.end
```

 

M1 W=40um ; L=2um ; m=1

M0 W=5um ; L=2um ; m=1


Vb DC=1V

 

Comment:


在做這題的時候發現，無論在 cutoff 還是 saturation 或是 linear region，都可以達到 $gain > 100$ ，且圖形相當類似，推測 common source 的 gain 不太受到 operation region 的影響，但是若是考慮電容，則有可能會有影響。(在 cutoff 之下，寄生電容極大。)

(b)

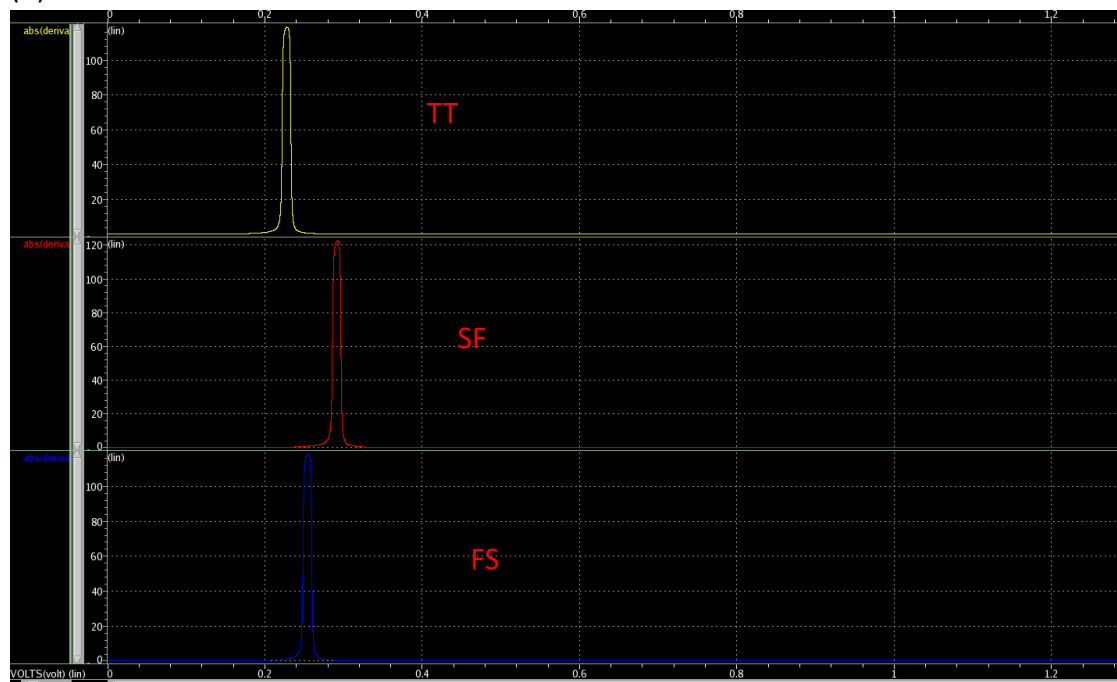

只有先後順序的差別，圖形和 gain 大致相同。

(c)

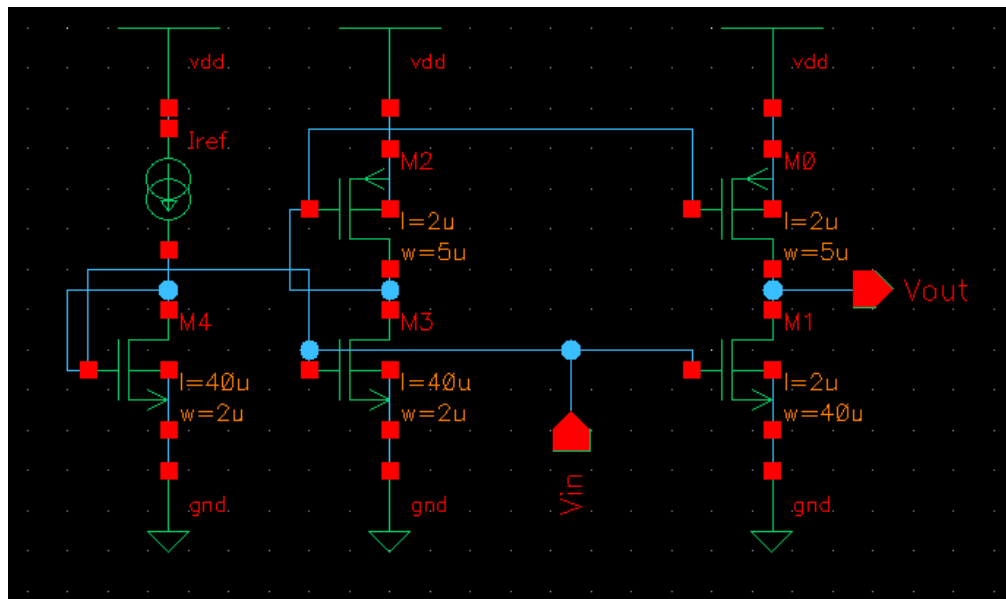

M0 W=5um ; L=2um ; m=1

M1 W=40um ; L=2um ; m=1

M2 W=5um ; L=2um ; m=1

M3 W=40um ; L=2um ; m=1

M4 W=40um ; L=2um ; m=1

Iref DC=290.7214Na (CS 的 drain current)

```

hw3_3_c
.protect
.lib 'cic018.l' TT
*.inc 'hw3_3_c.spi'
.temp 25
.unprotect
.option post
.option acout=0

MM1 Vout Vin2 gnd gnd n_18 W=40u L=2u m=1
MM0 Vout netVb vdd vdd p_18 W=5u L=2u m=1
MM2 netVb netVb vdd vdd p_18 W=5u L=2u m=1
MM4 Vin Vin gnd gnd n_18 W=40u L=2u m=1
MM3 netVb Vin gnd gnd n_18 W=40u L=2u m=1


Vdd Vdd gnd 1.5
Vin Vin Vin2 DC=0 AC=1
Iref Vdd Vin 290.7214n

.op
.ac dec 10000 10 1G
.probe ac V(Vout)

.alter
.prot
.lib "cic018.l" SF
.unprot
.alter
.prot
.lib "cic018.l" FS
.unprot

.end

```

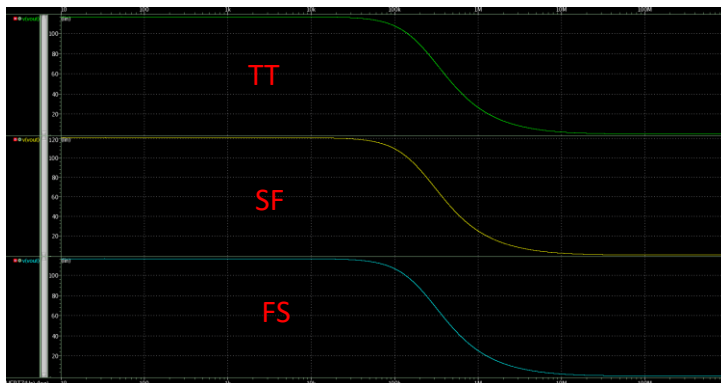

Comment:

先用 Iref 提供 CS drain current，確保他符合 $gain > 100$ ，並利用 1:1 的 mos 作 current mirror，最後作為 bias 輸入 CS。

(d)

會發現使用 mirror current 做 bias voltage 比較不會受到 corner 的影響，使用 mirror current 較容易使 operation region 維持在 saturation，因為 current source 提供的是穩定電流，再加上固定的電阻，可以提供穩定的電壓，比起直接提供電壓源來的更好。